

氣壓實習



指導老師：黃文政







單元一

單動電磁閥直接控制迴路




氣壓-電氣迴路圖

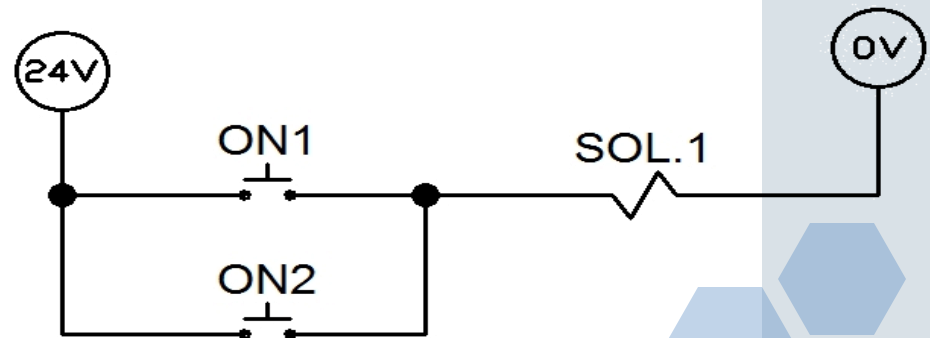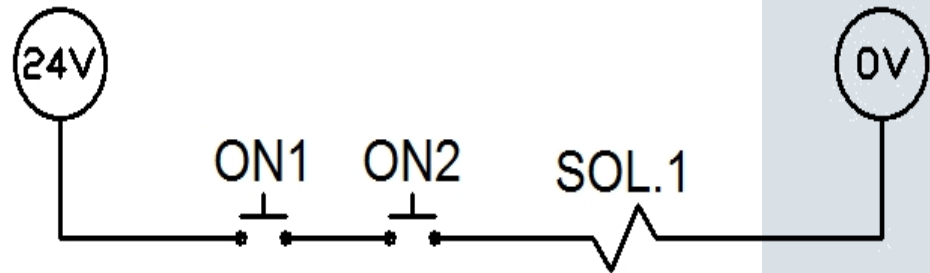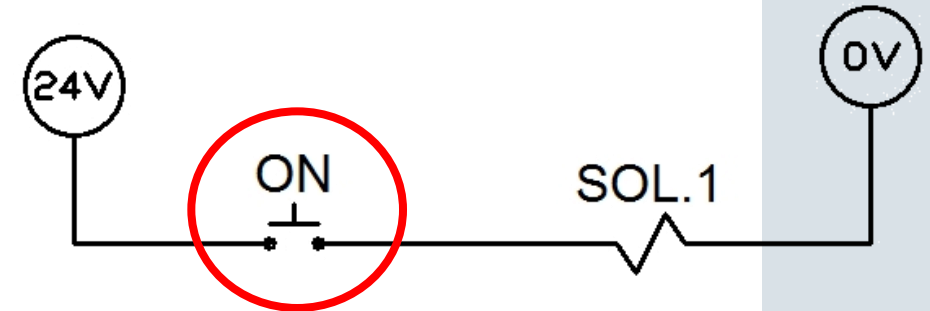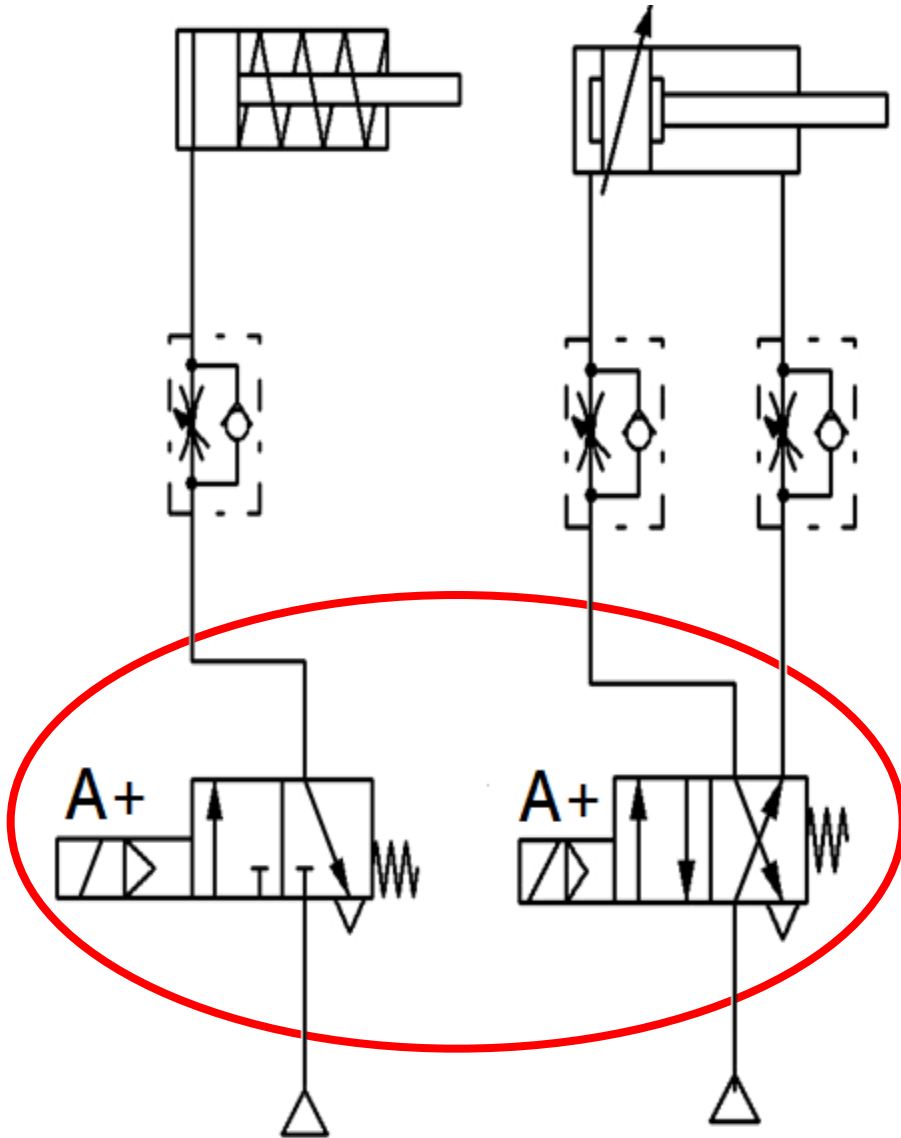




元件介紹1

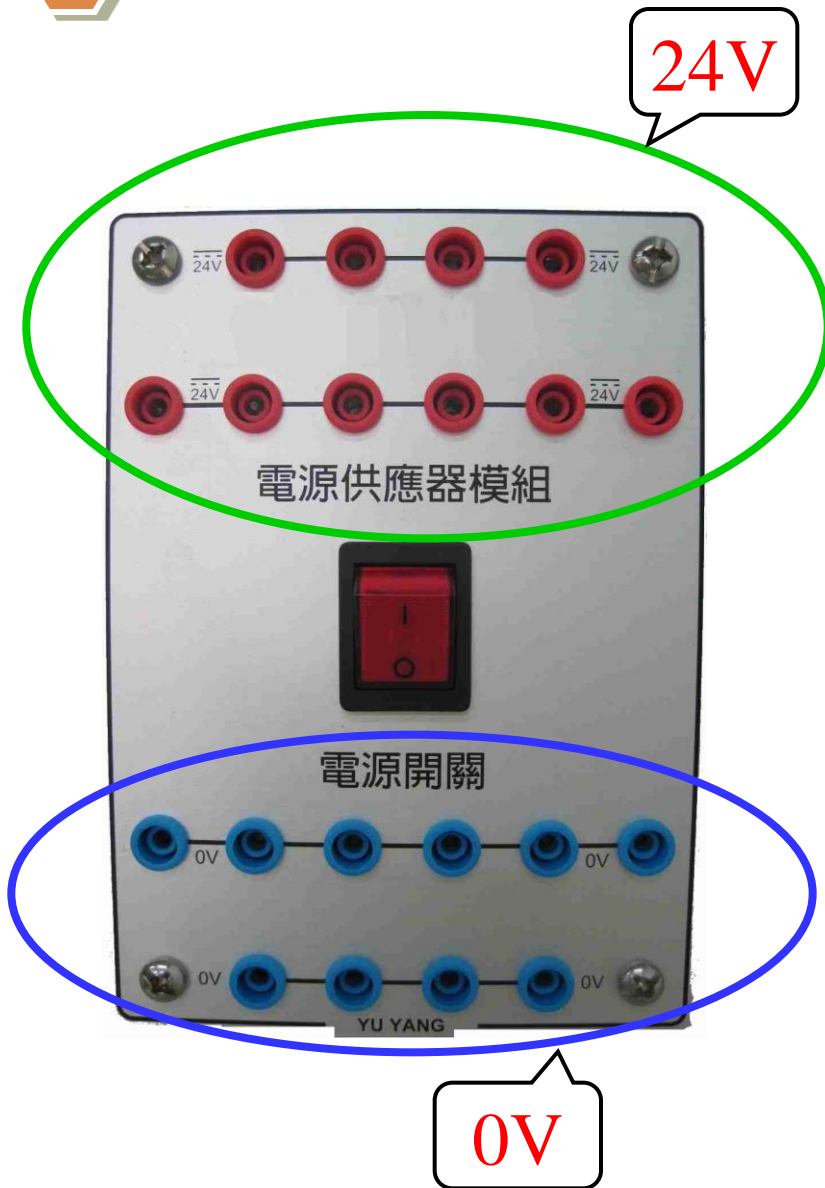



❖ 3口2位電磁作動彈簧回位閥

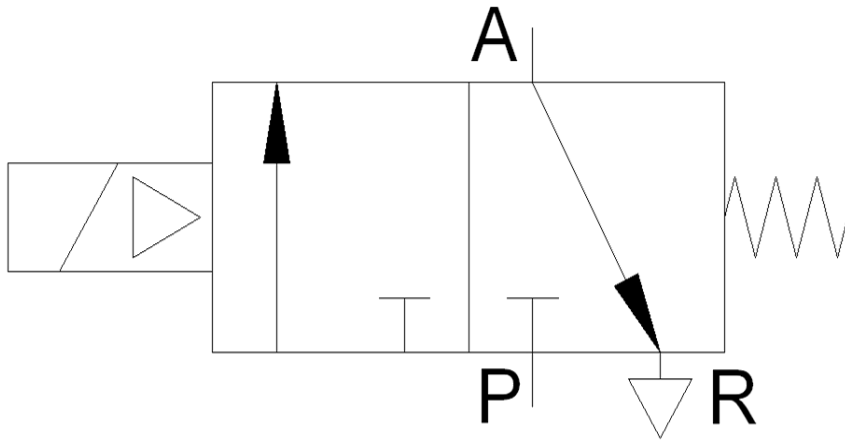


- ❖ 1.當電磁線圈未通電時，高壓氣體在P口即被堵住，而A處之殘留氣體會由R口排至大氣。
- ❖ 2.當電磁線圈通電激磁時，閥體會切換至左側，故P口之高壓氣體會流至A口輸出。



元件介紹3





❖ 5口2位電磁作動彈簧回位閥

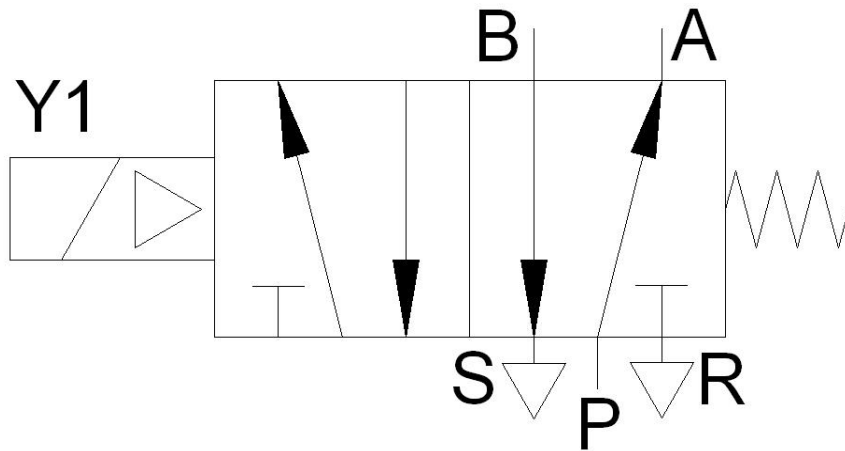

- ❖ 1.當Y1未通電，彈簧將閥體推至右側作動，故高壓氣體會由P口通至A口輸出，而B處之殘留氣體會由S口排至大氣。
- ❖ 2.當Y1通電，閥體會切換至左側，故P口之高壓氣體會流至B口輸出，而A口之殘留高壓氣體會由R口排至大氣。



實作時間

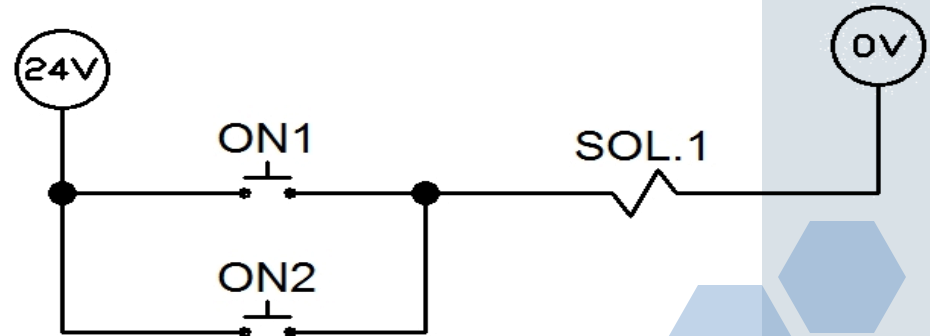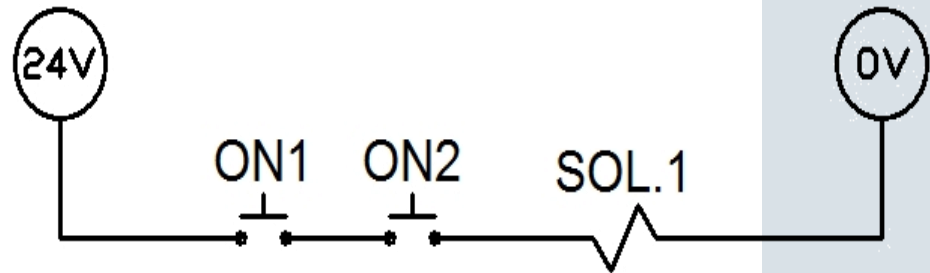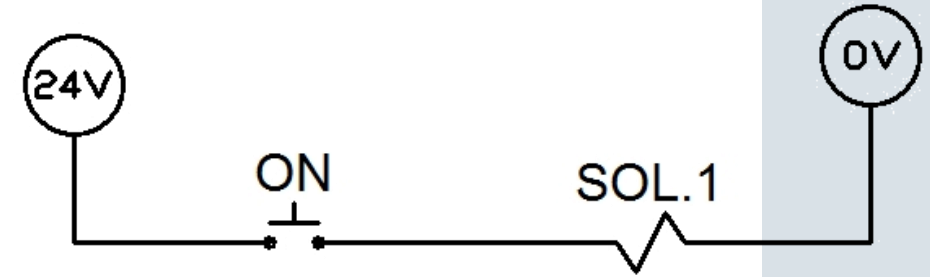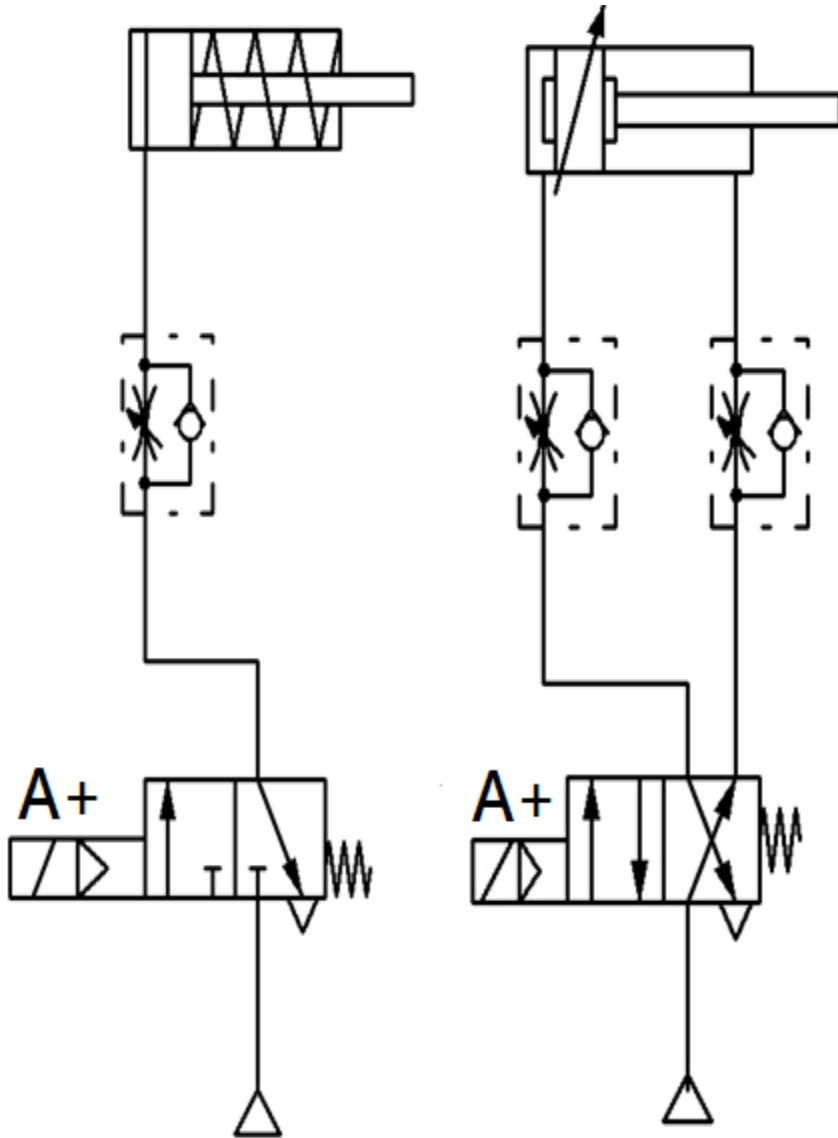





單元二

單側電磁控制迴路

自保持迴路





氣壓-電氣迴路圖1

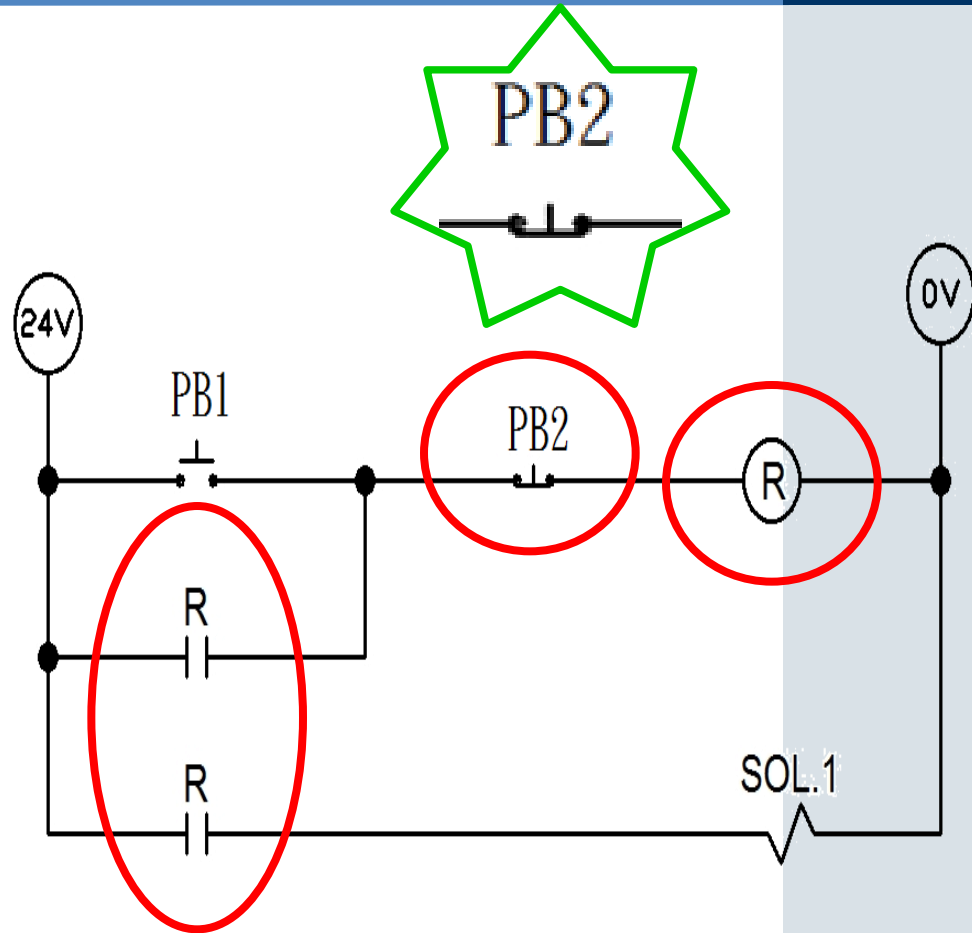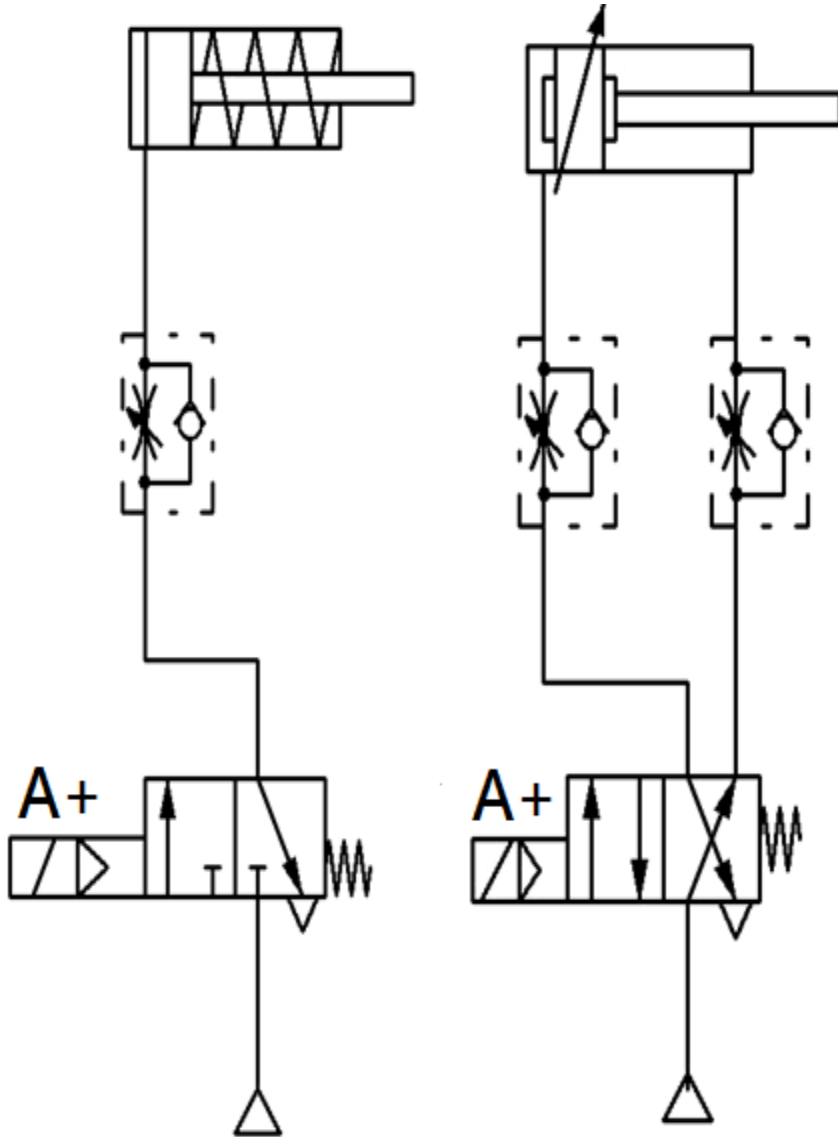




氣壓-電氣迴路圖2

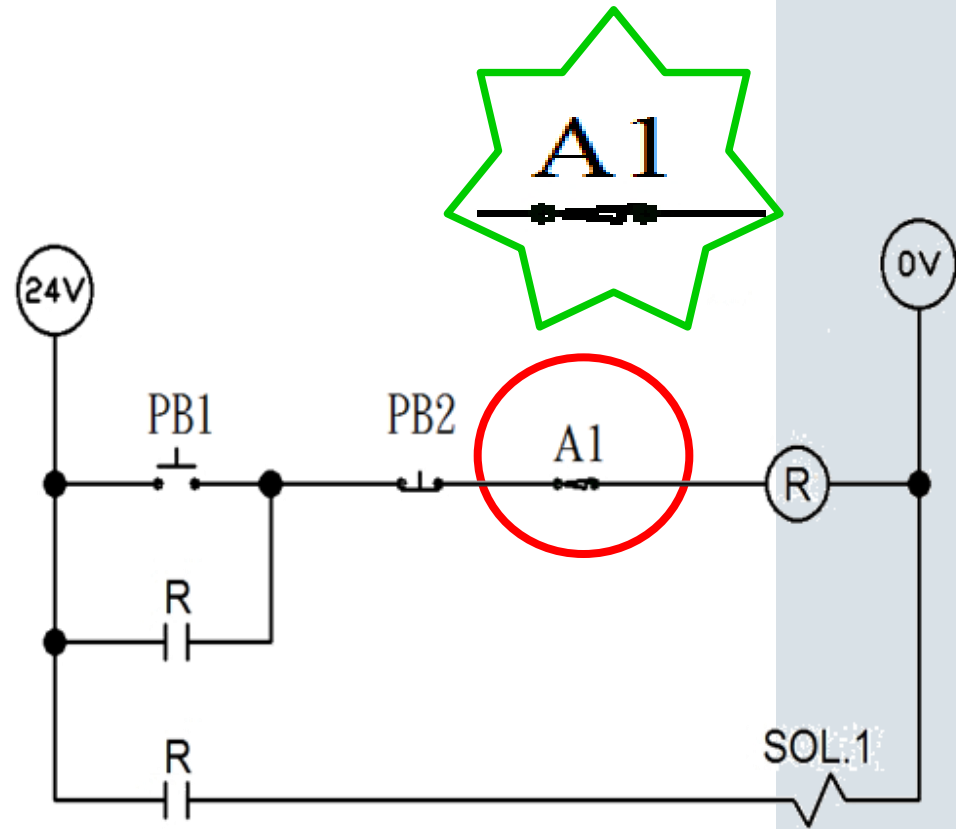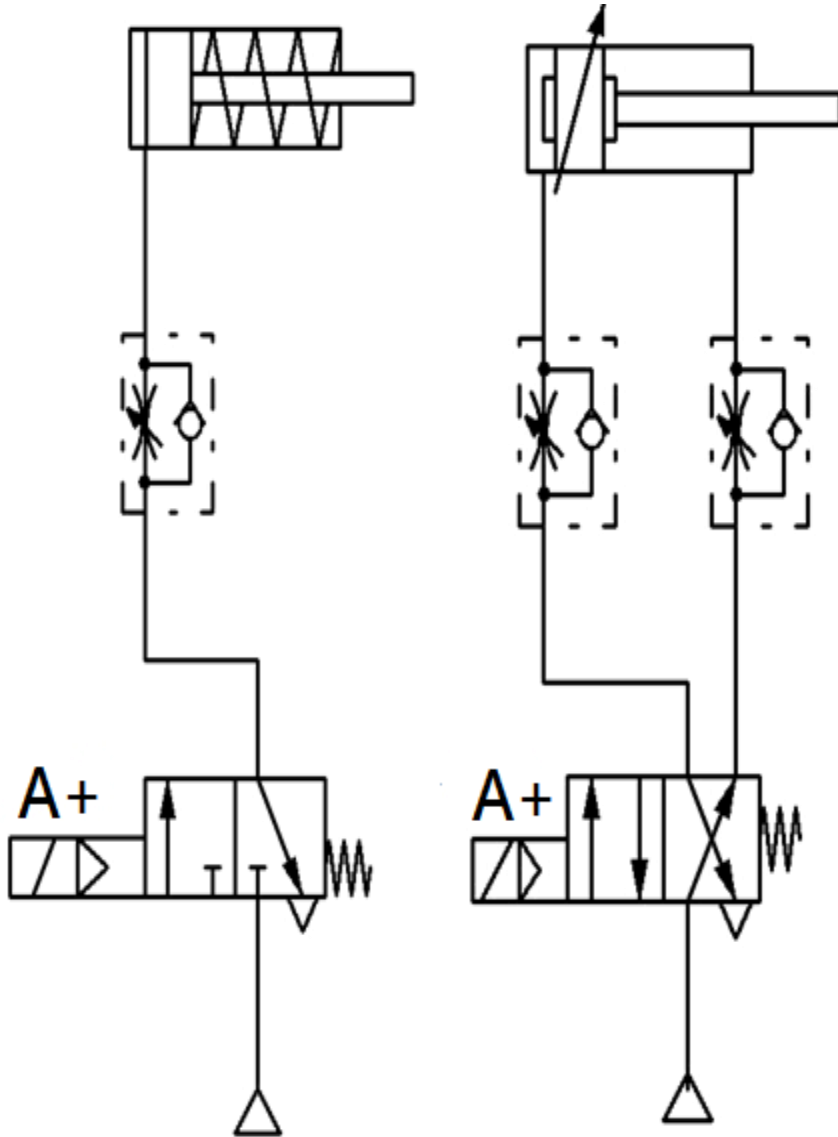




元件介紹1

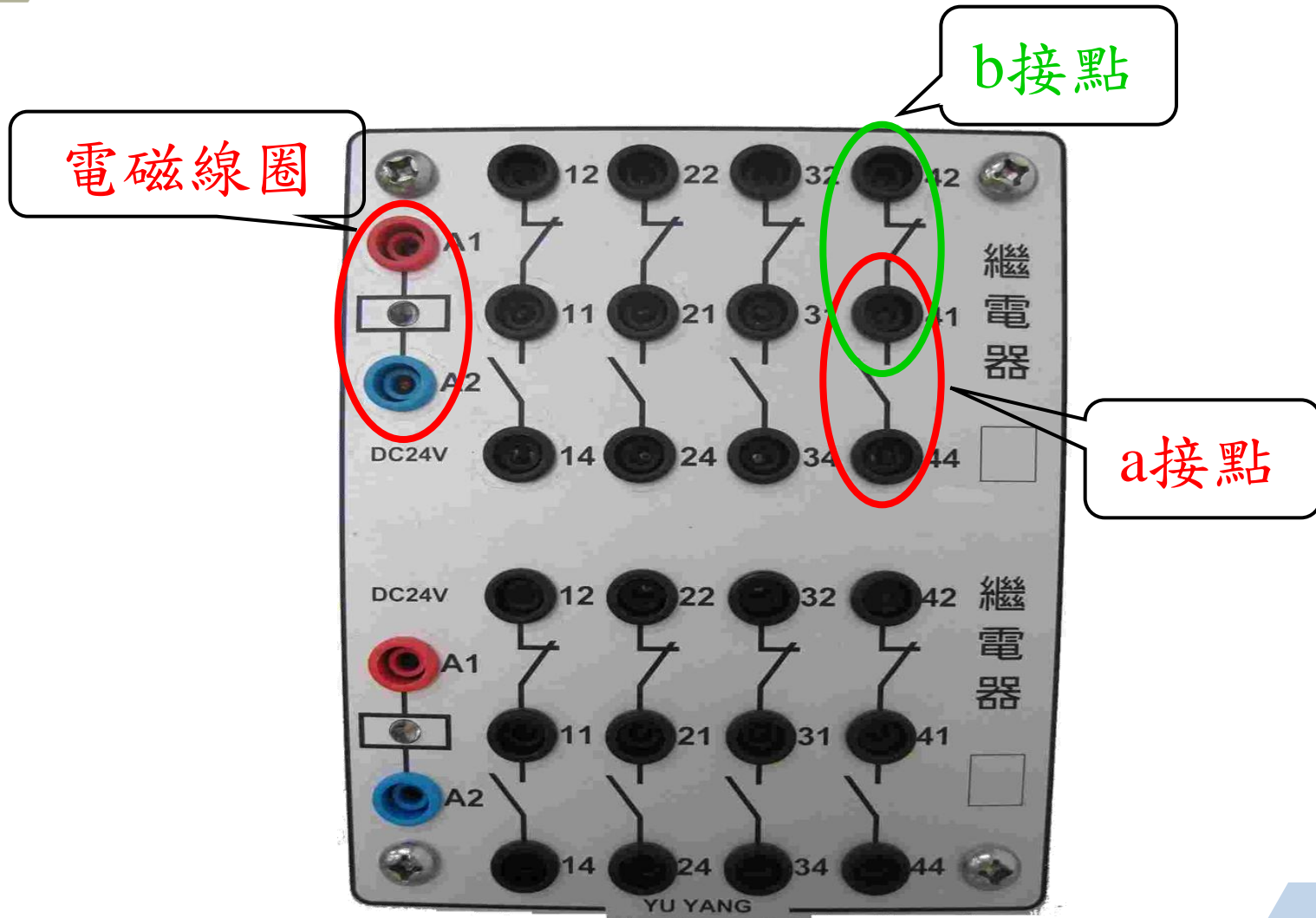




元件介紹2

❖ 極限開關

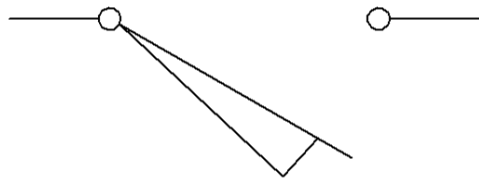

a接點
(常開接點)



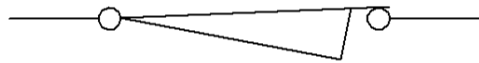


b接點
(常閉接點)





實作時間

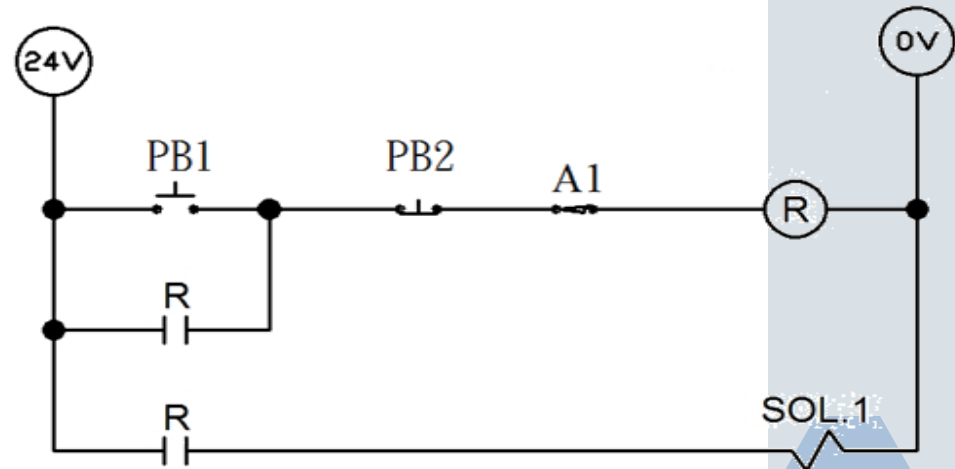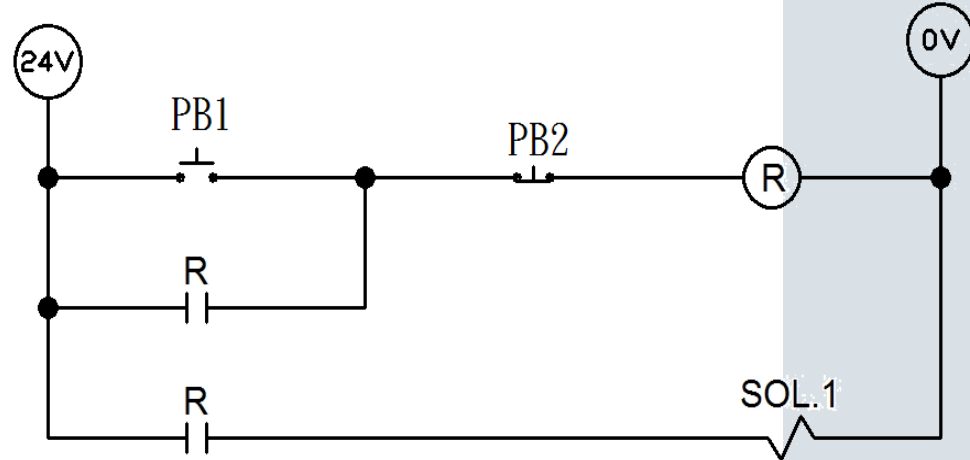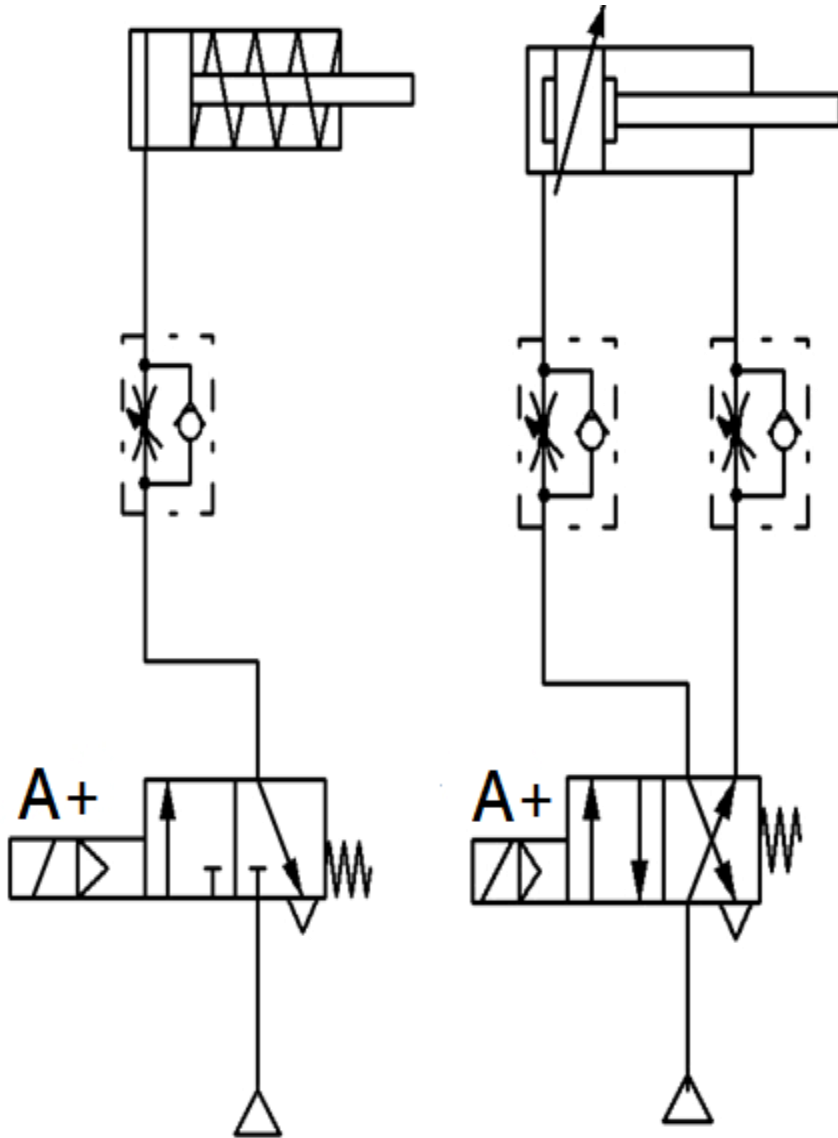




單元三

雙動電磁閥控制迴路





氣壓-電氣迴路圖1

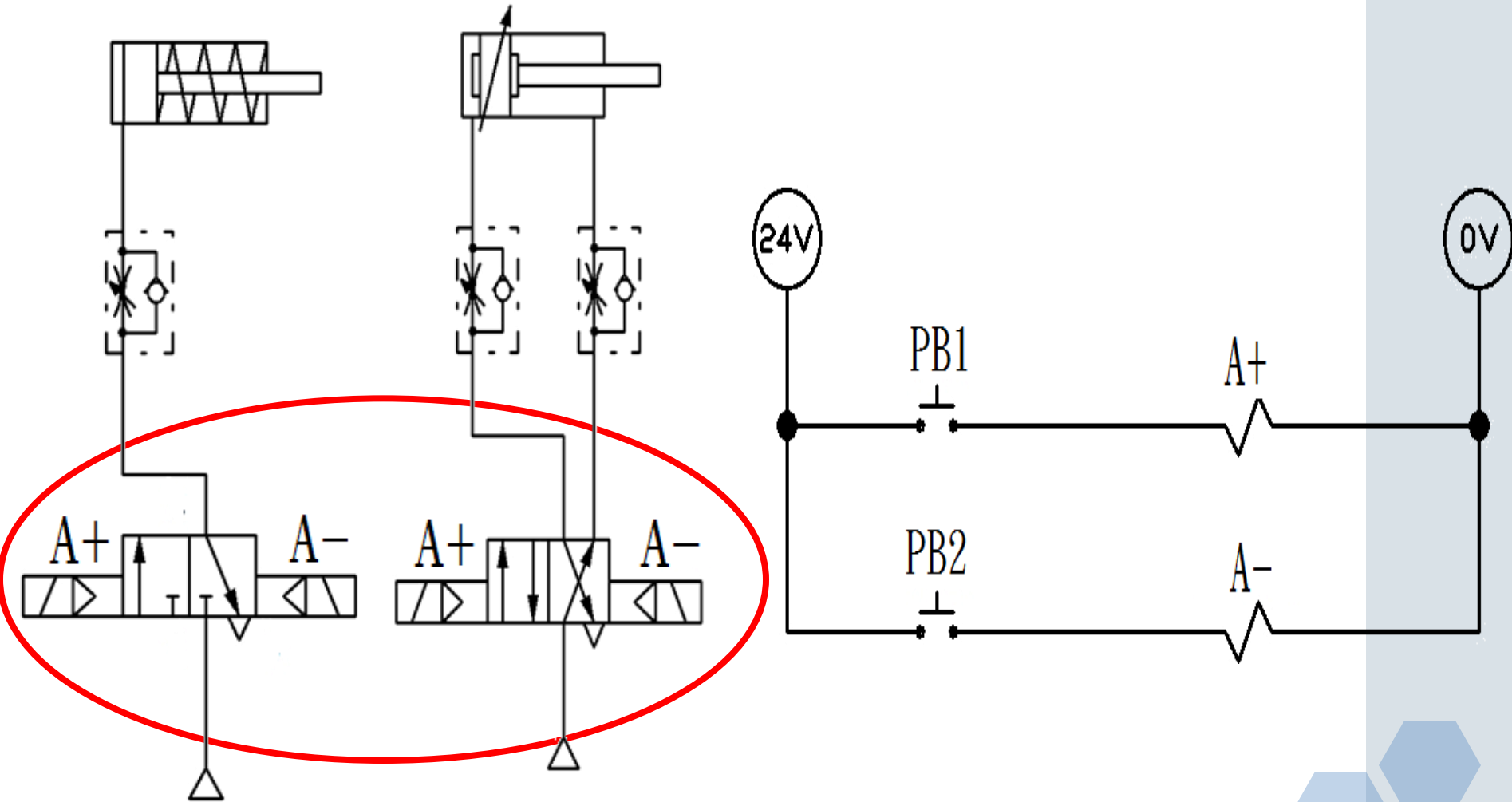




氣壓-電氣迴路圖2

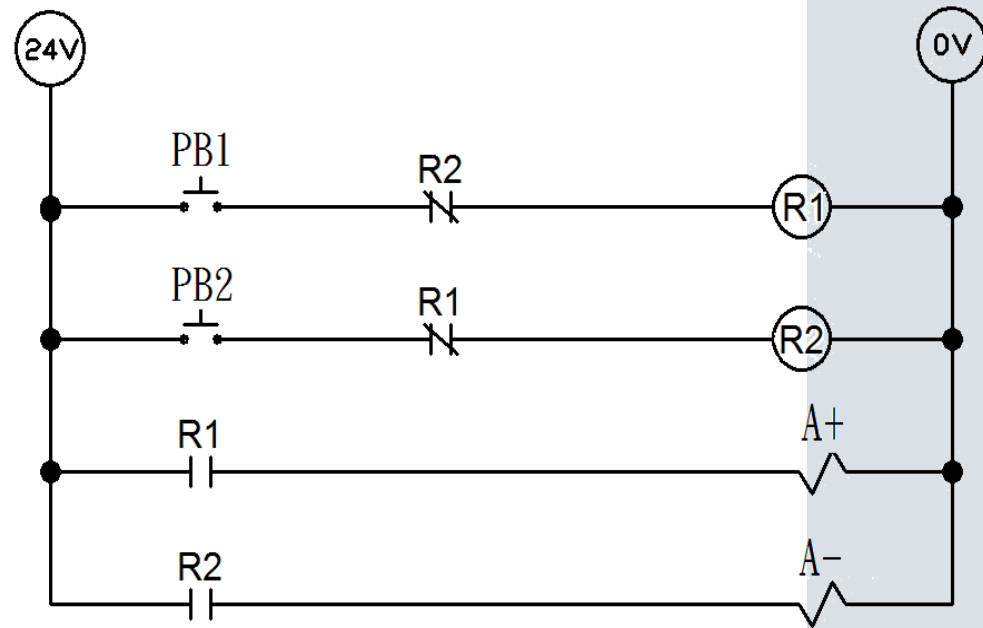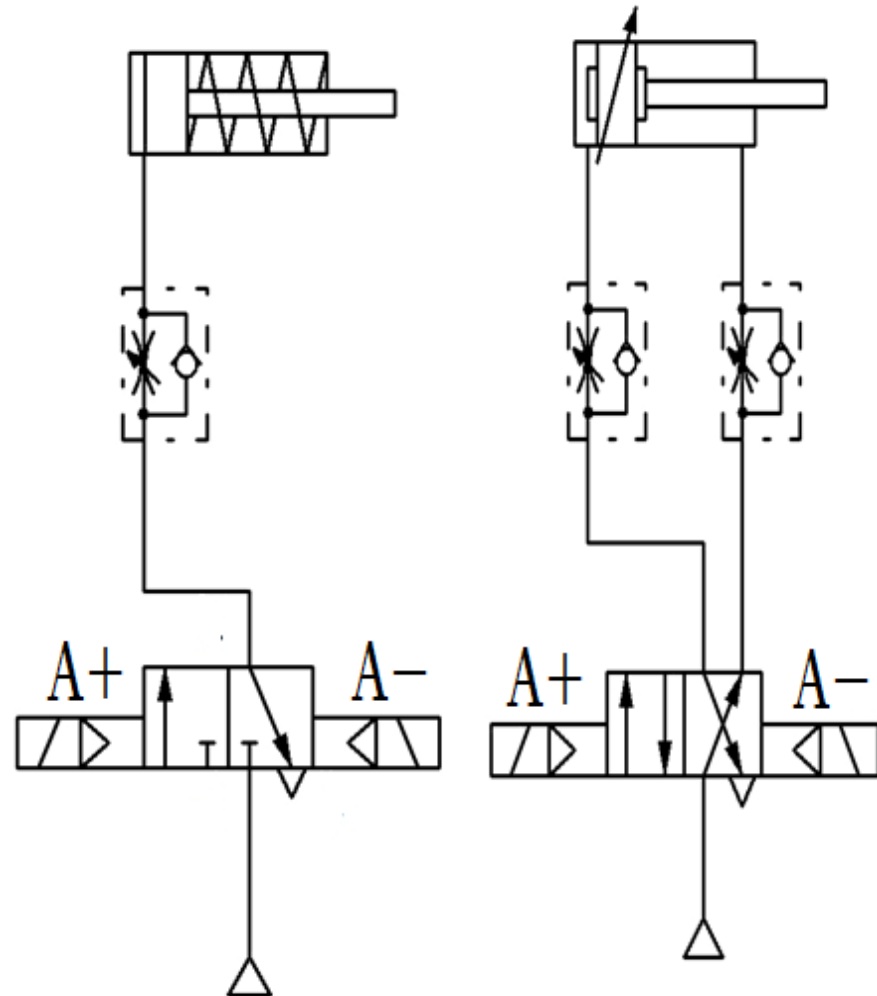




氣壓-電氣迴路圖3

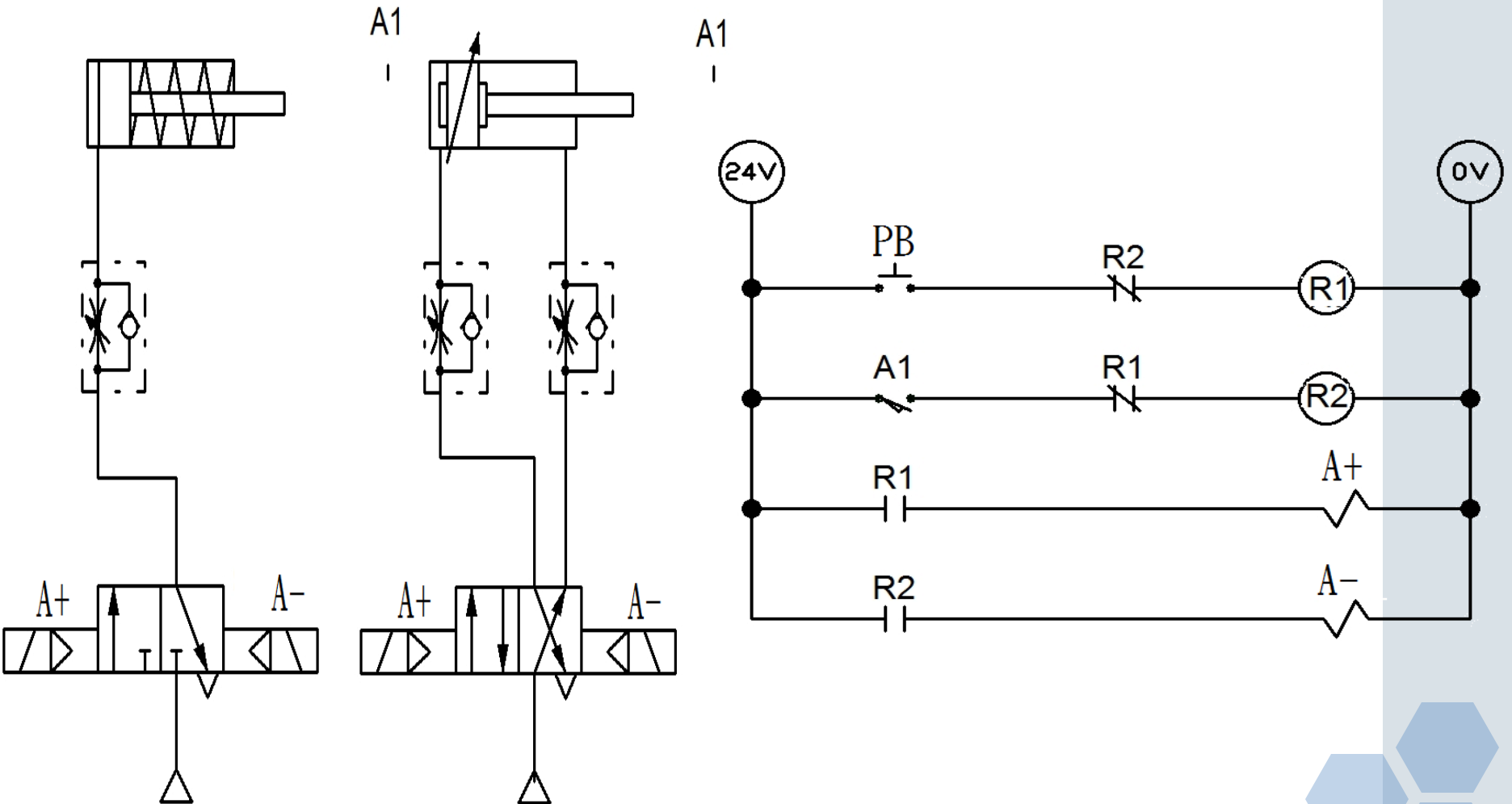





❖ 3口2位電磁引導氣壓作動閥

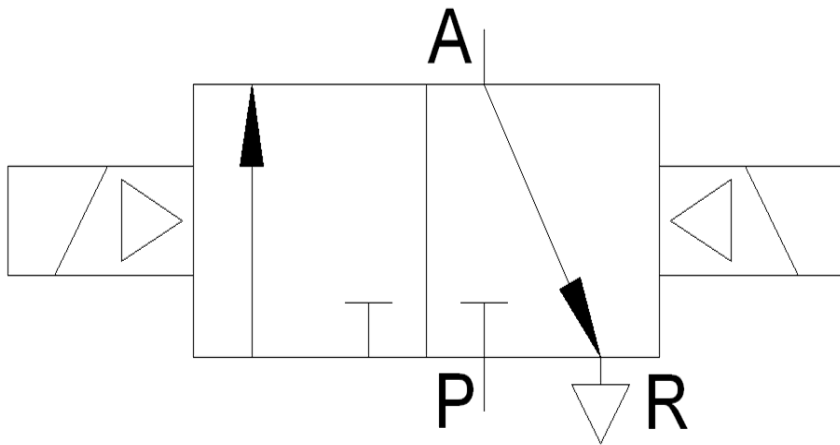

- ❖ 1.當左側電磁線圈未通電，而右側有時，高壓氣體在P口即被堵住，而A處之殘留氣體會由R口排至大氣。
- ❖ 2.當右側電磁線圈通電，而右側無時，閥體會切換至左側，故P口之高壓氣體會流至A口輸出。






❖ 5口2位電磁引導氣壓作動閥

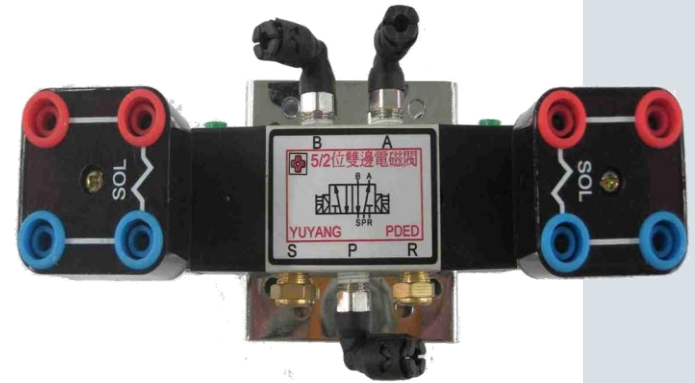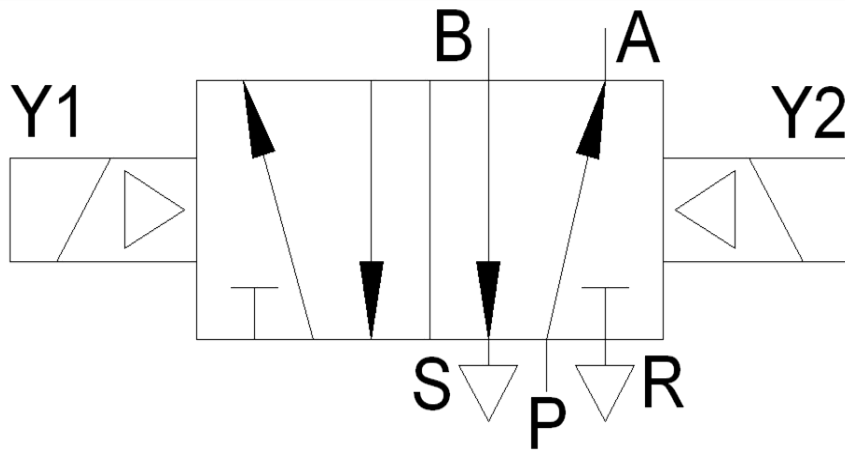

- ❖ 當Y1電磁線圈未通電，而Y2有時，高壓氣體會由P口通至A口輸出，而B處之殘留氣體會由S口排至大氣。
- ❖ 2.當Y1通電，而Y2無時，閥體會切換至左側，故P口之高壓氣體會流至B口輸出，而A口之殘留高壓氣體會由R口排至大氣。





實作時間

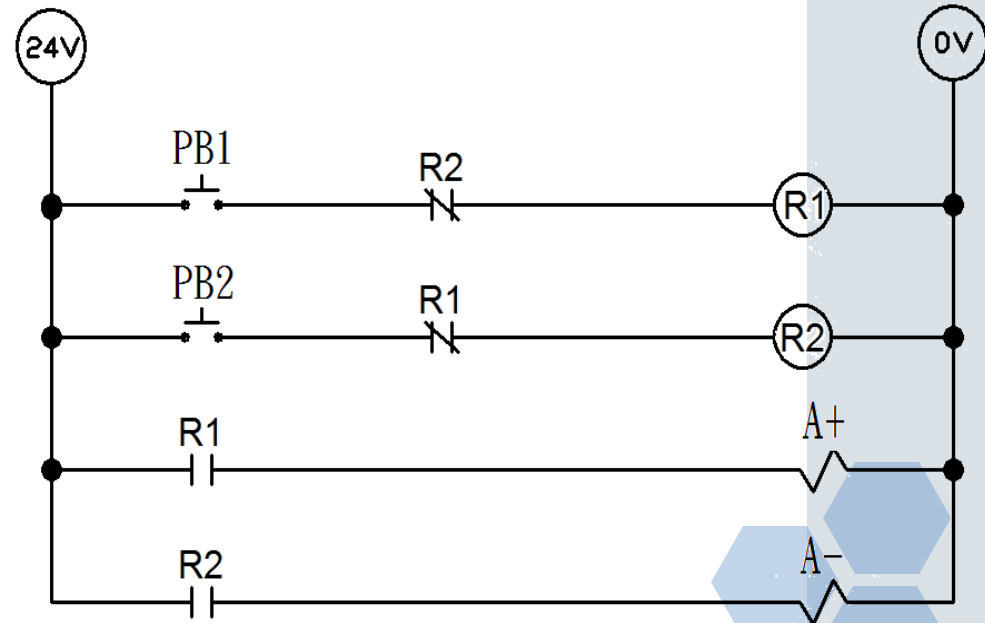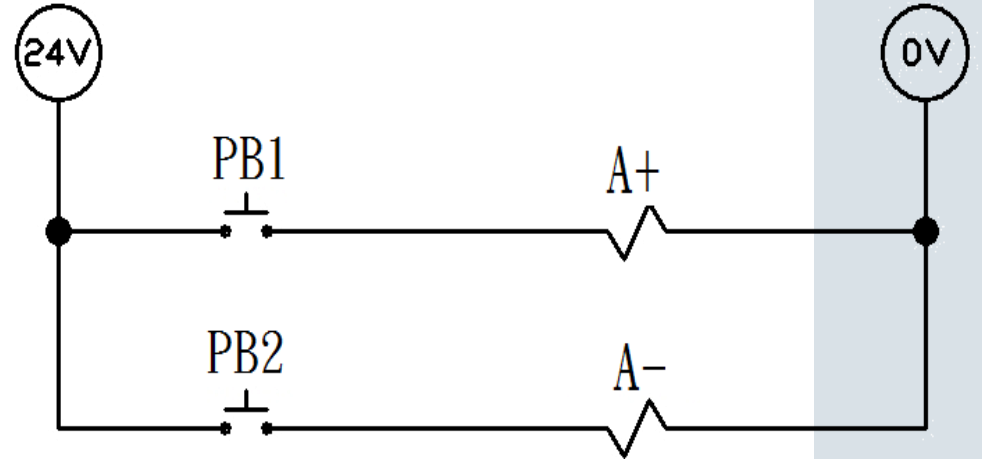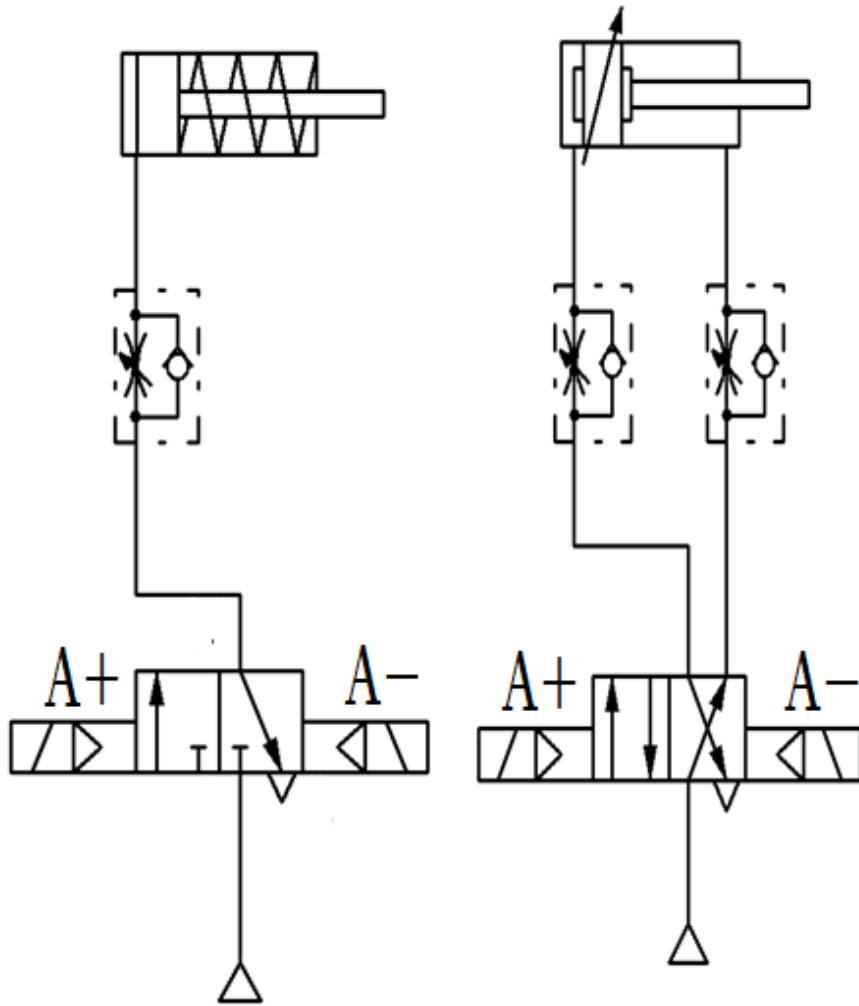



實作時間

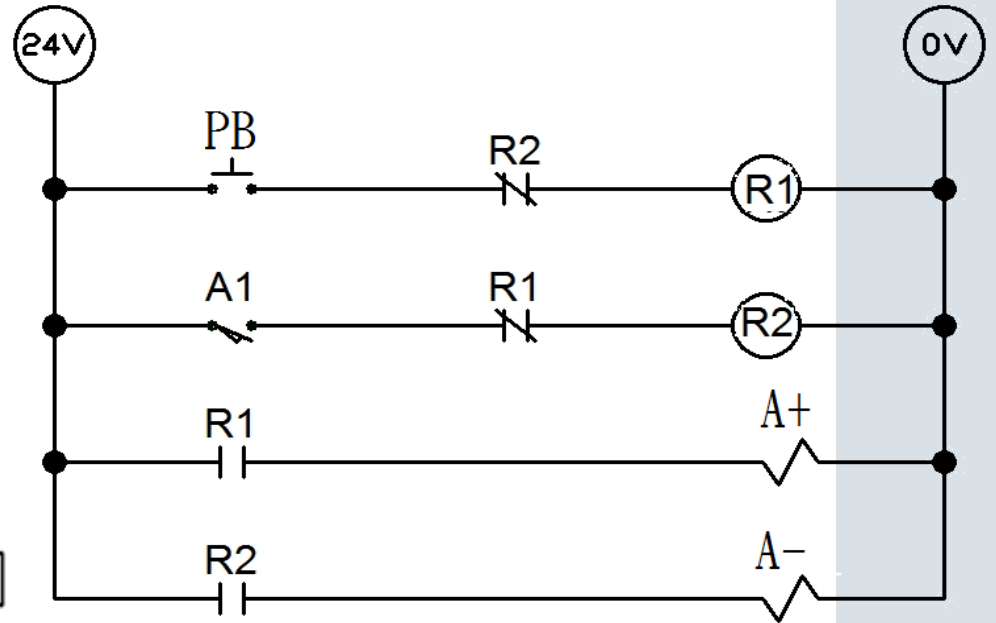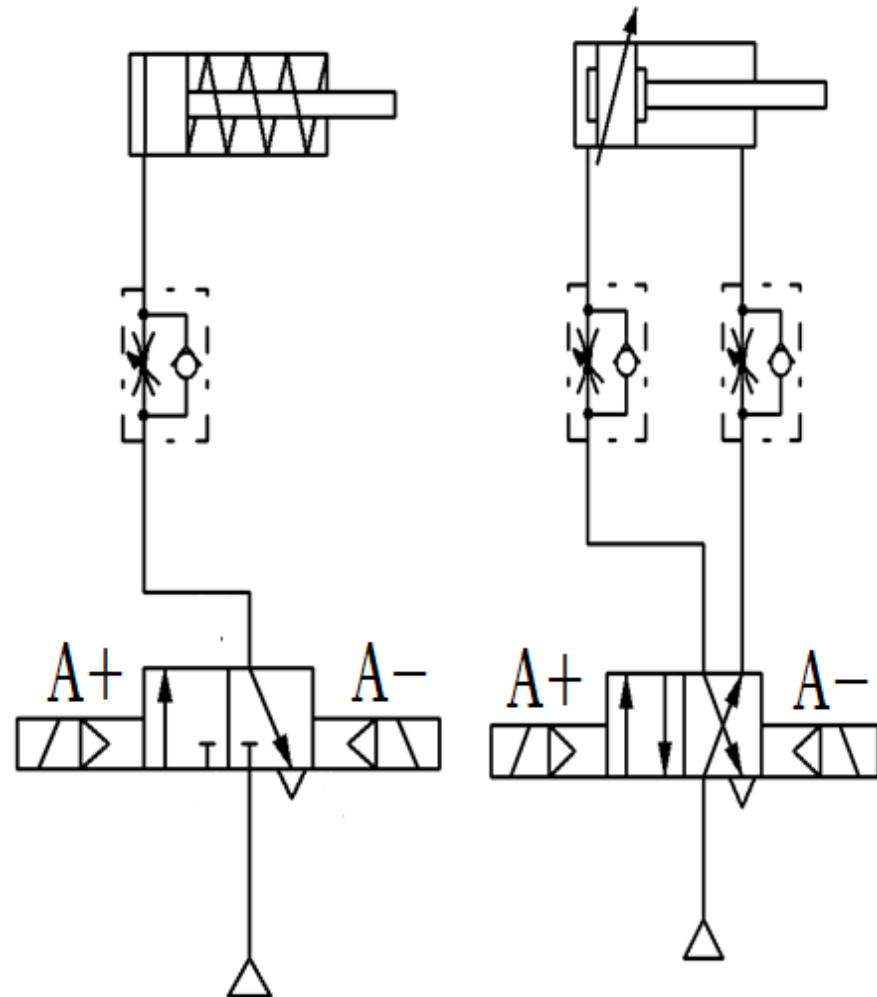





單元四

電磁控制延時器迴路




氣壓-電氣迴路圖1

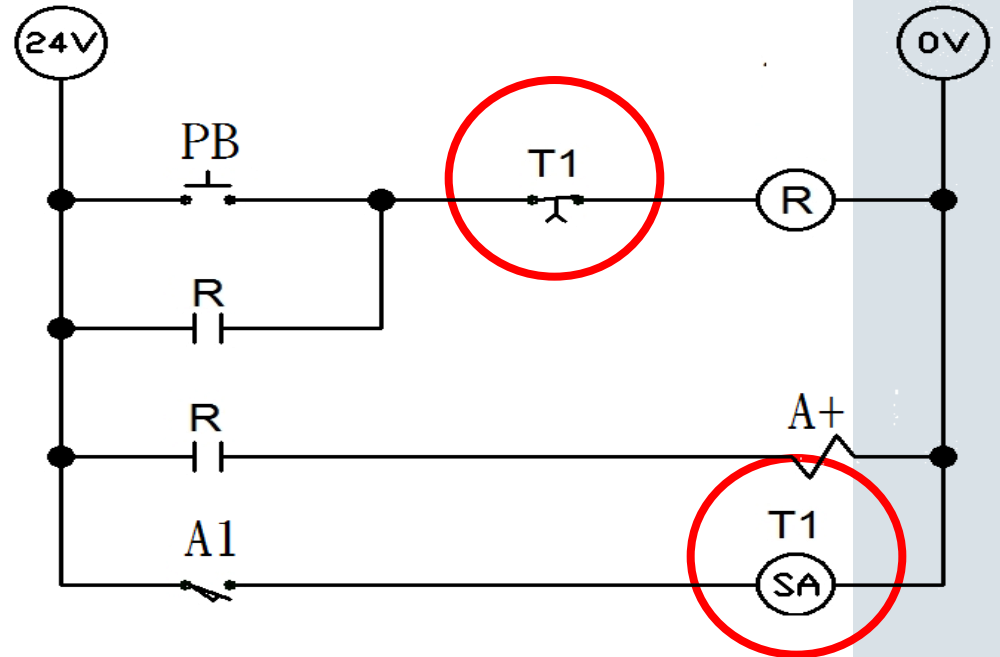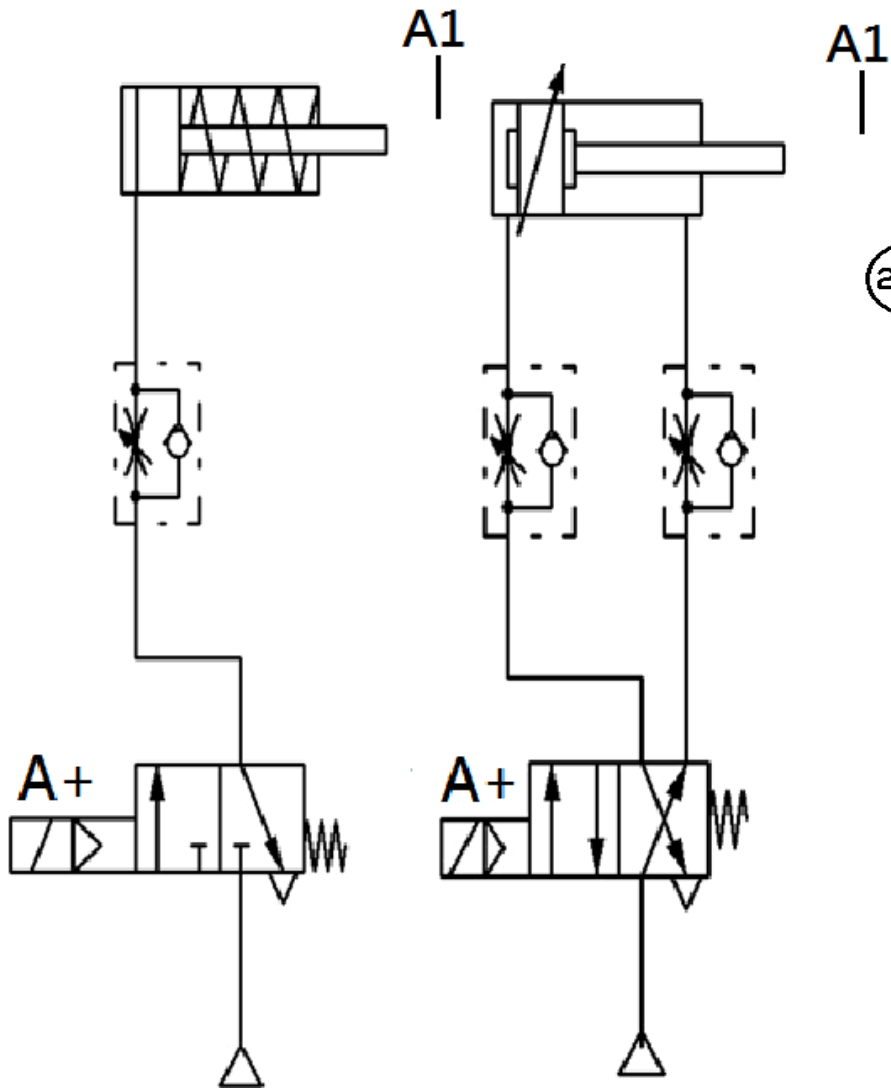




氣壓-電氣迴路圖2

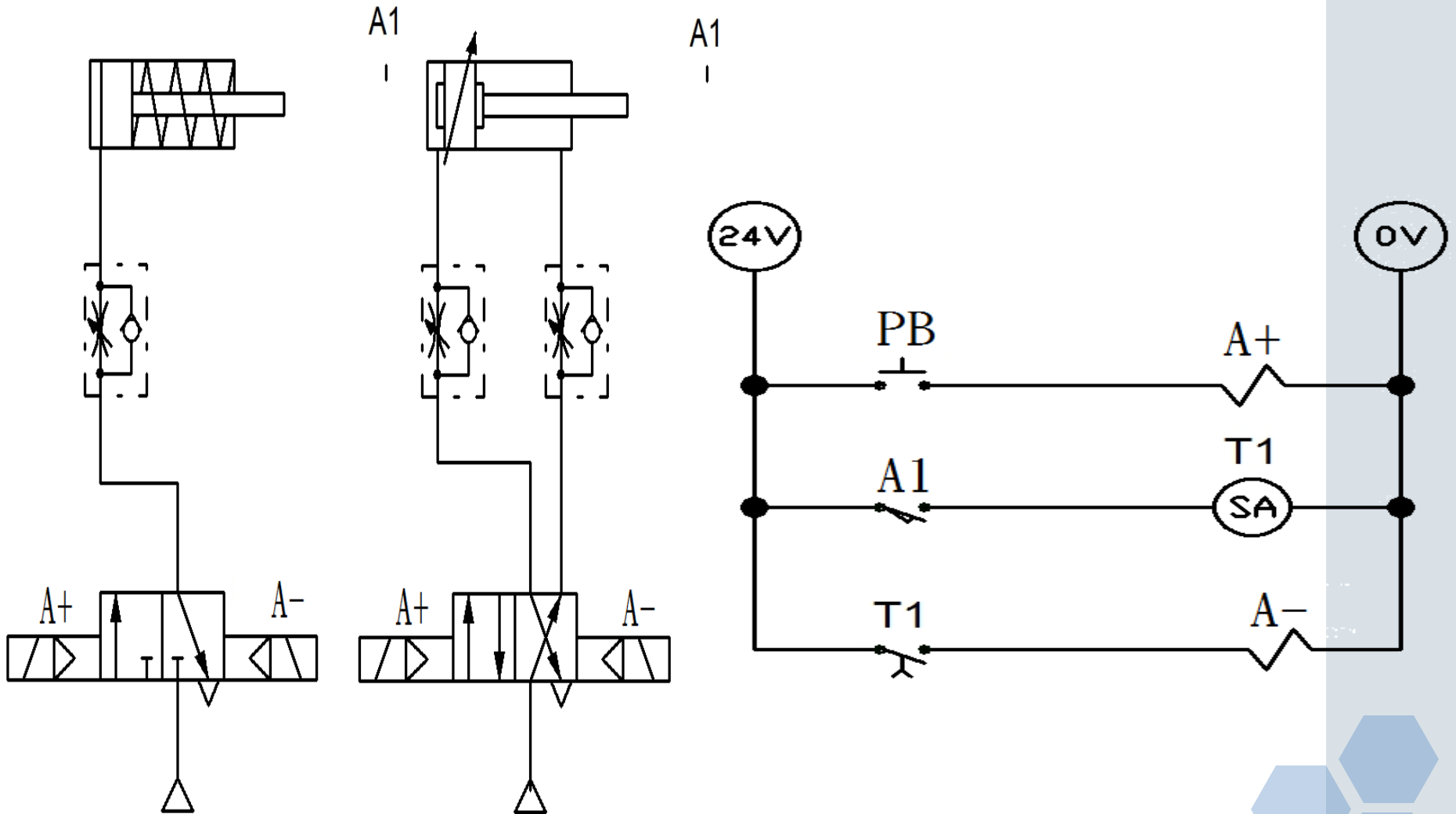



元件介紹



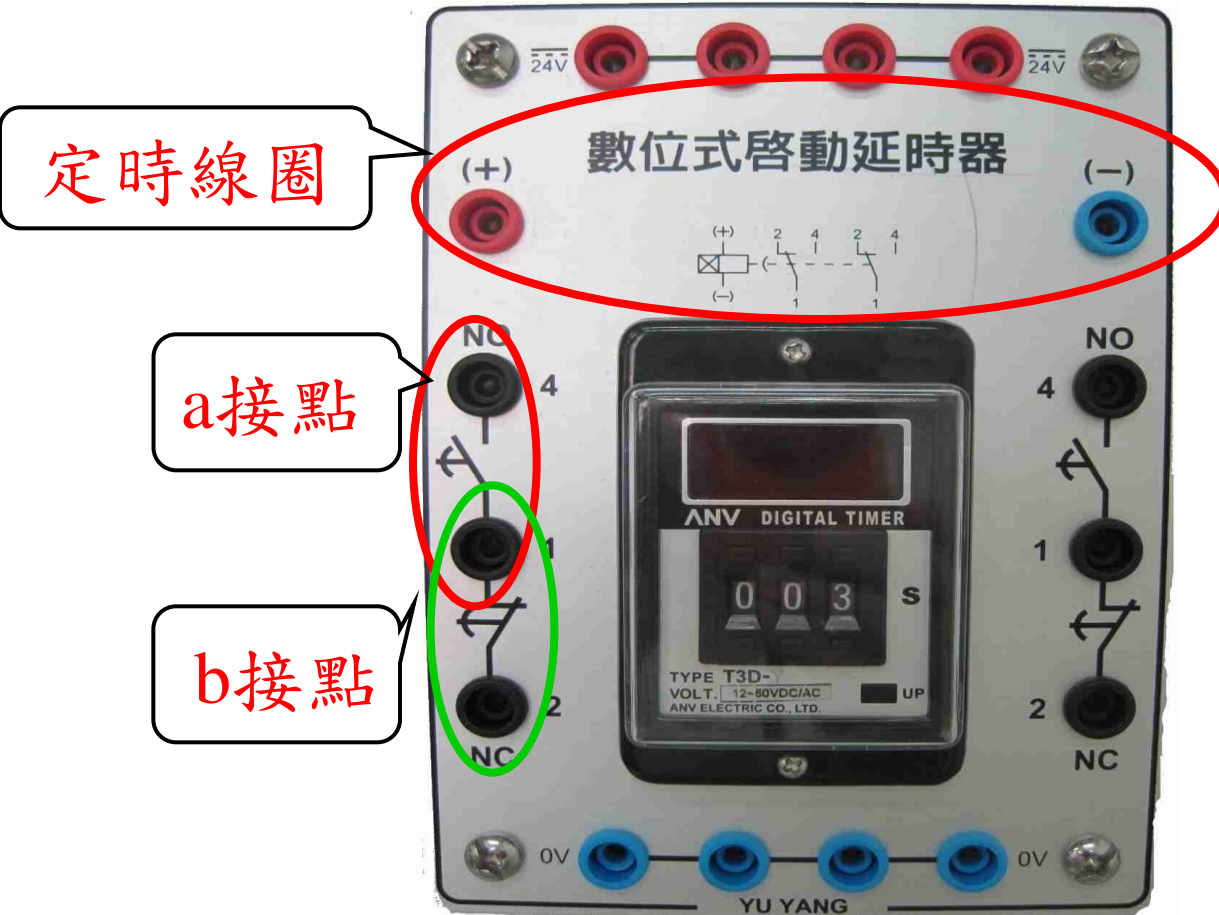


1. 當定時器上方之[(+)、(-)]通電後，定時器即開始計時，至所設定之時間後，則左、右側之接點即切換。

2. 當定時器上方之[(+)、(-)]斷電後，計時即中斷歸零。



實作時間

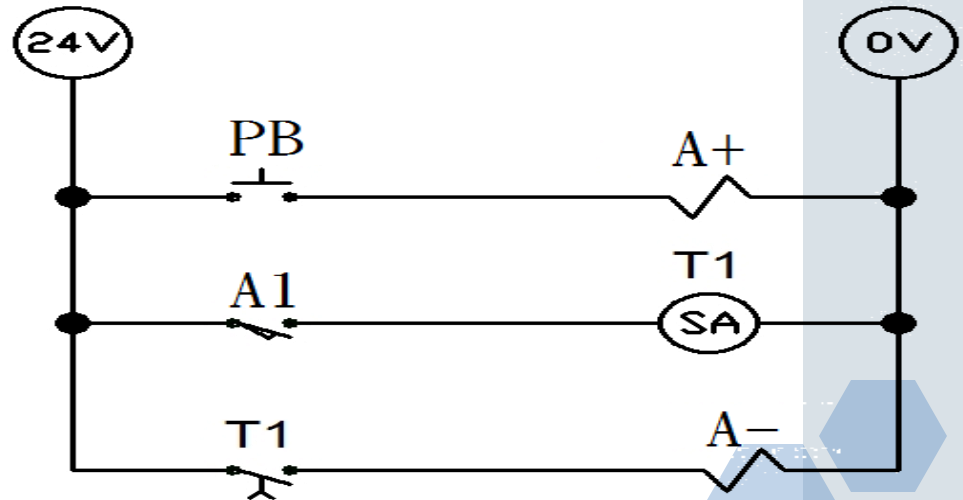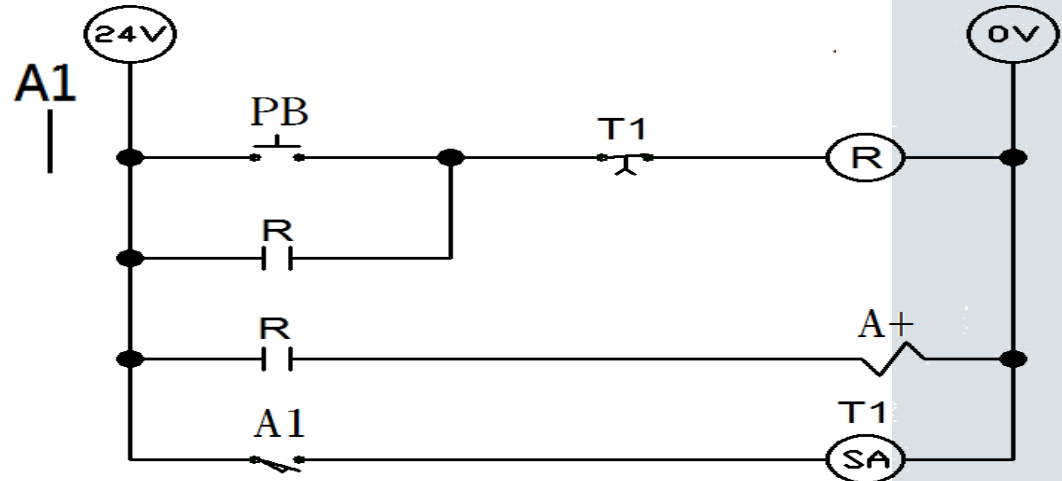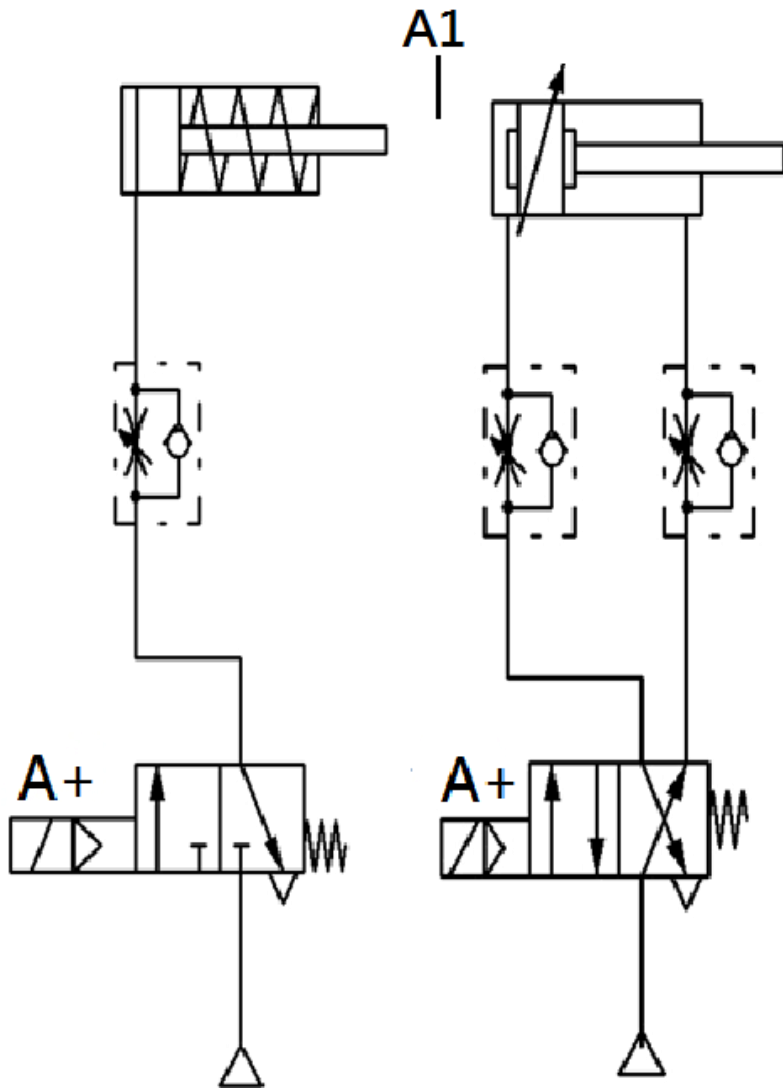




單元五

電磁控制計數器迴路




氣壓-電氣迴路圖

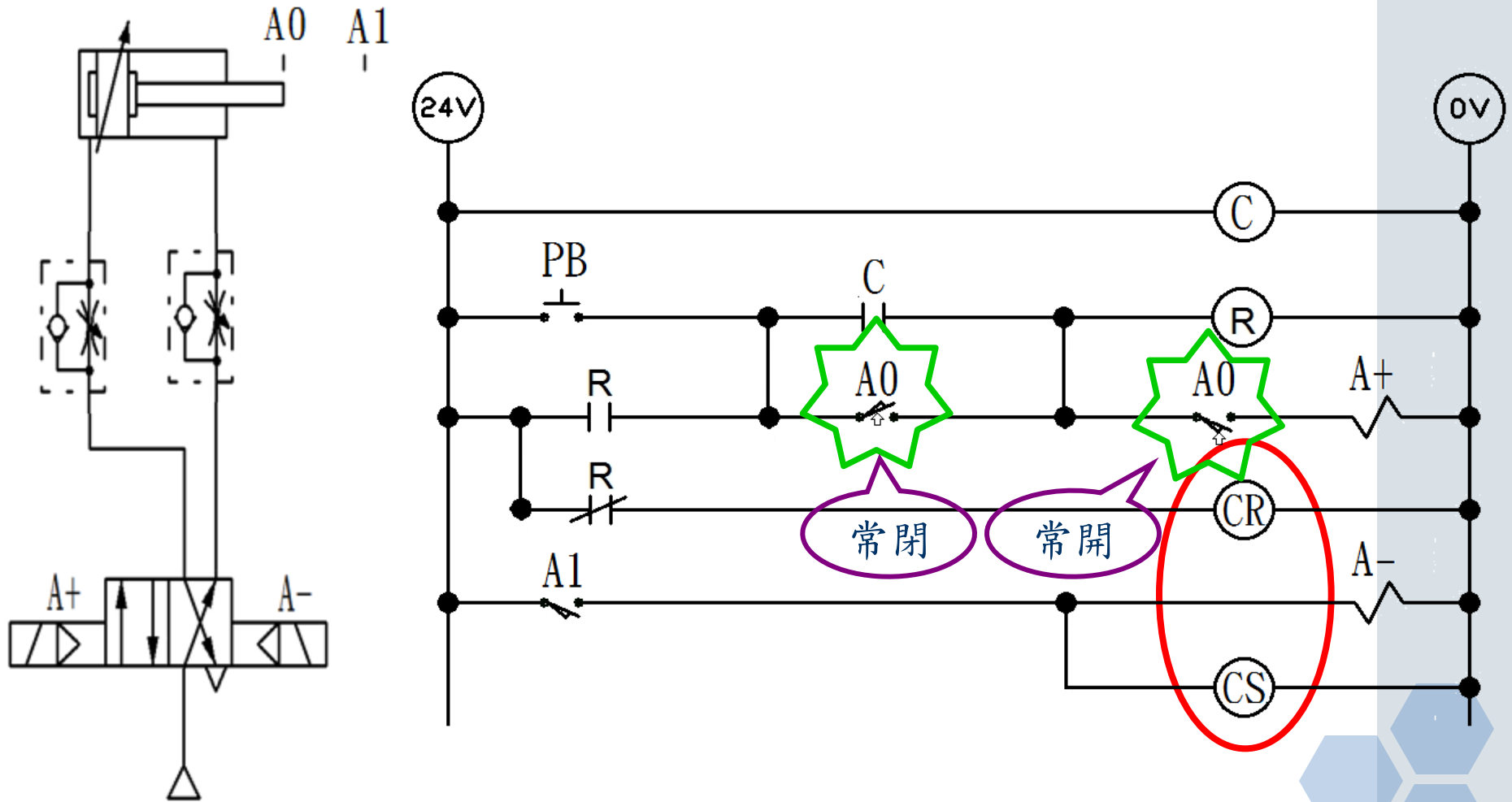





元件介紹

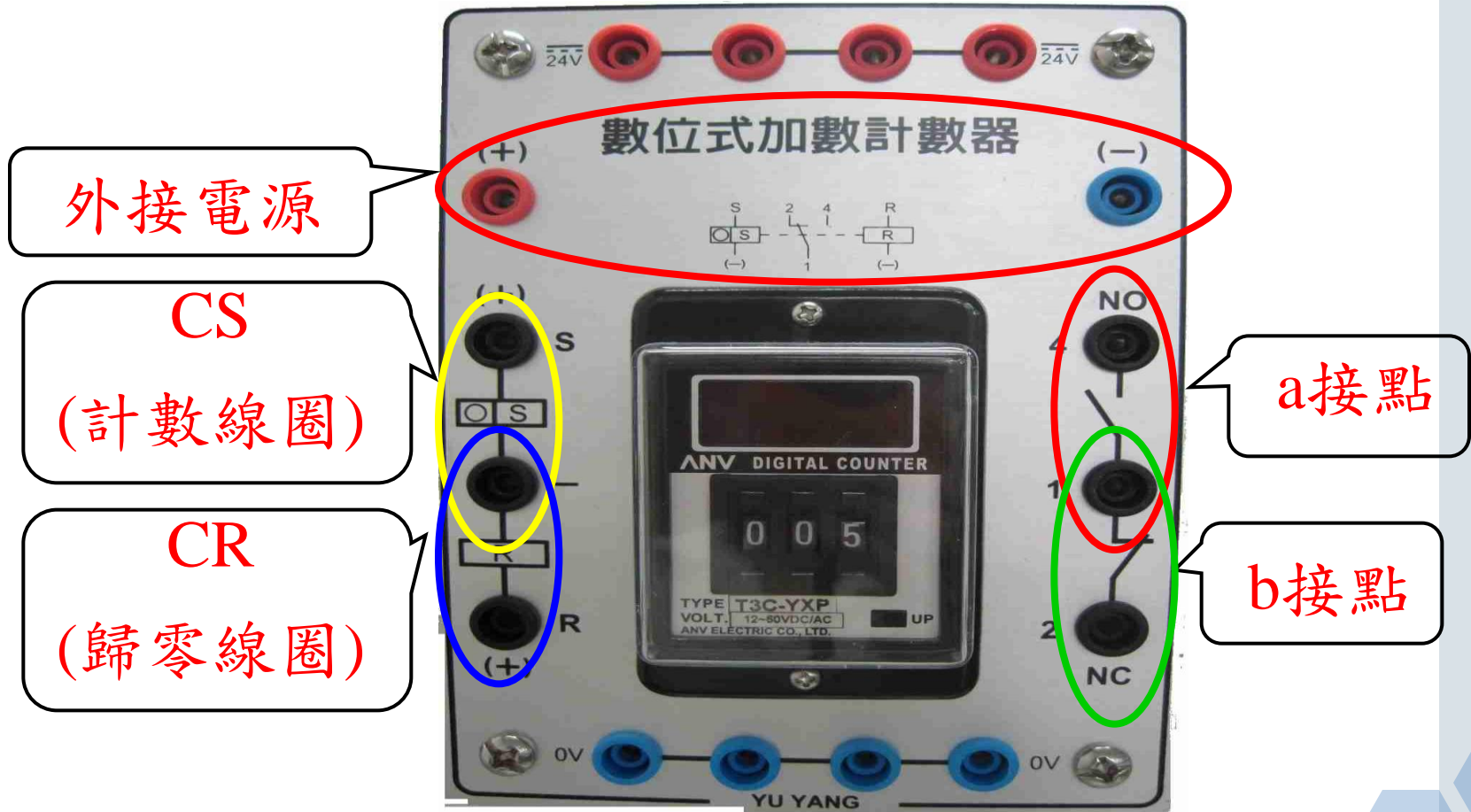



實作時間

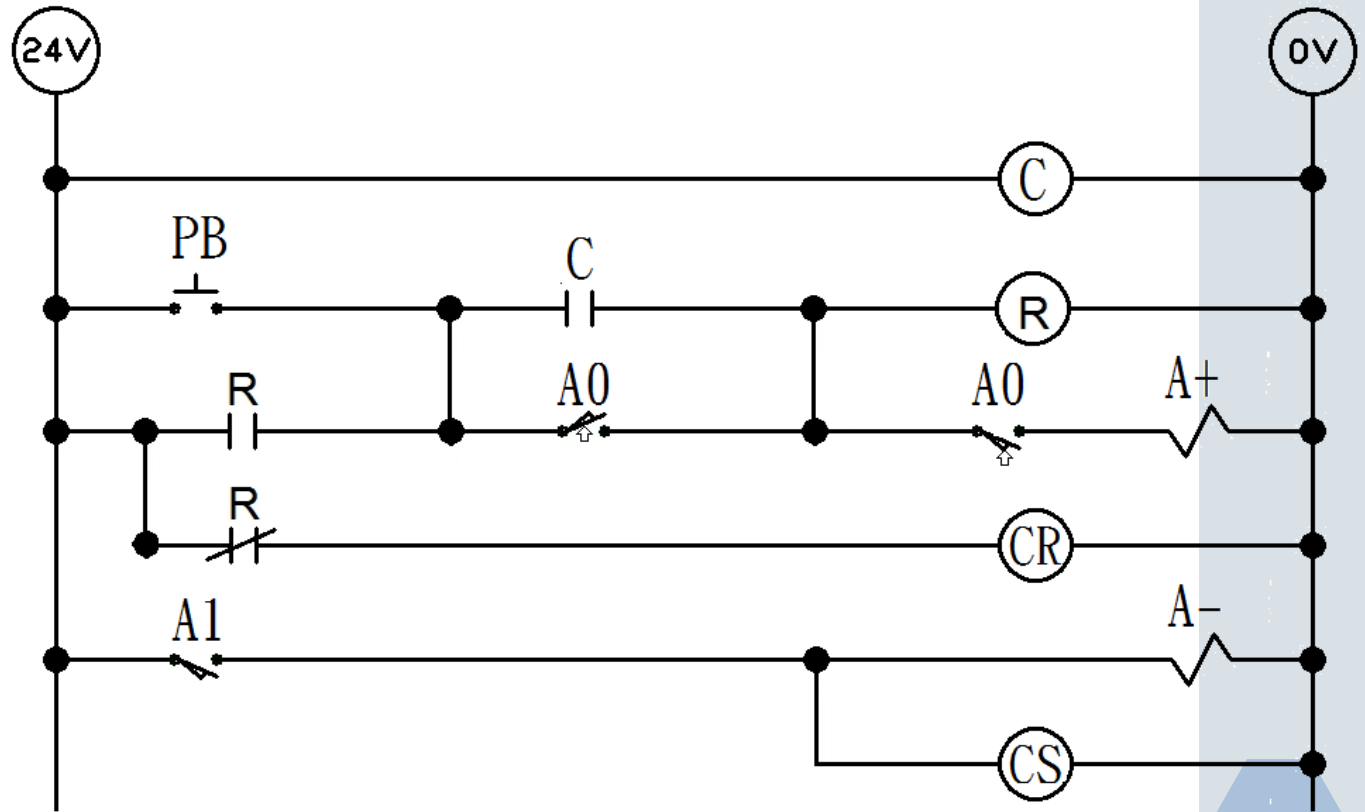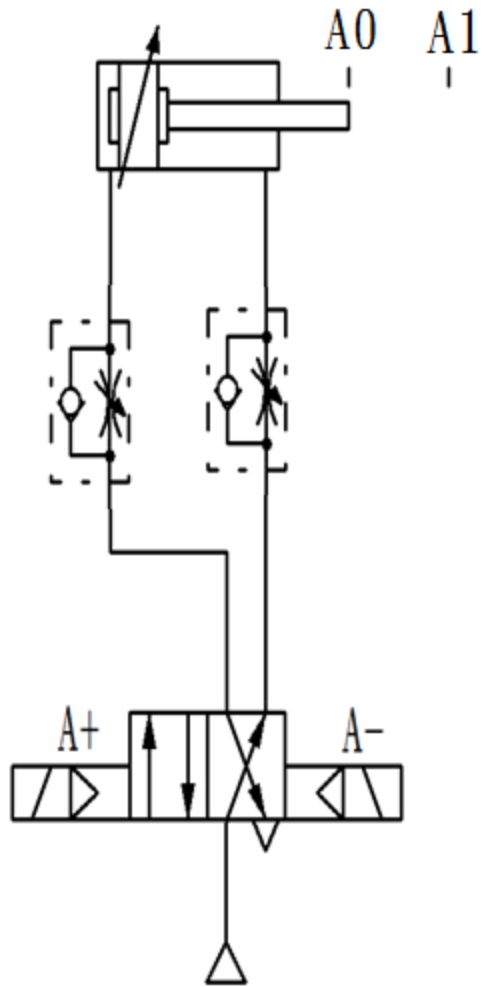




單元六

電磁控制常壓壓力開關迴路





氣壓-電氣迴路圖

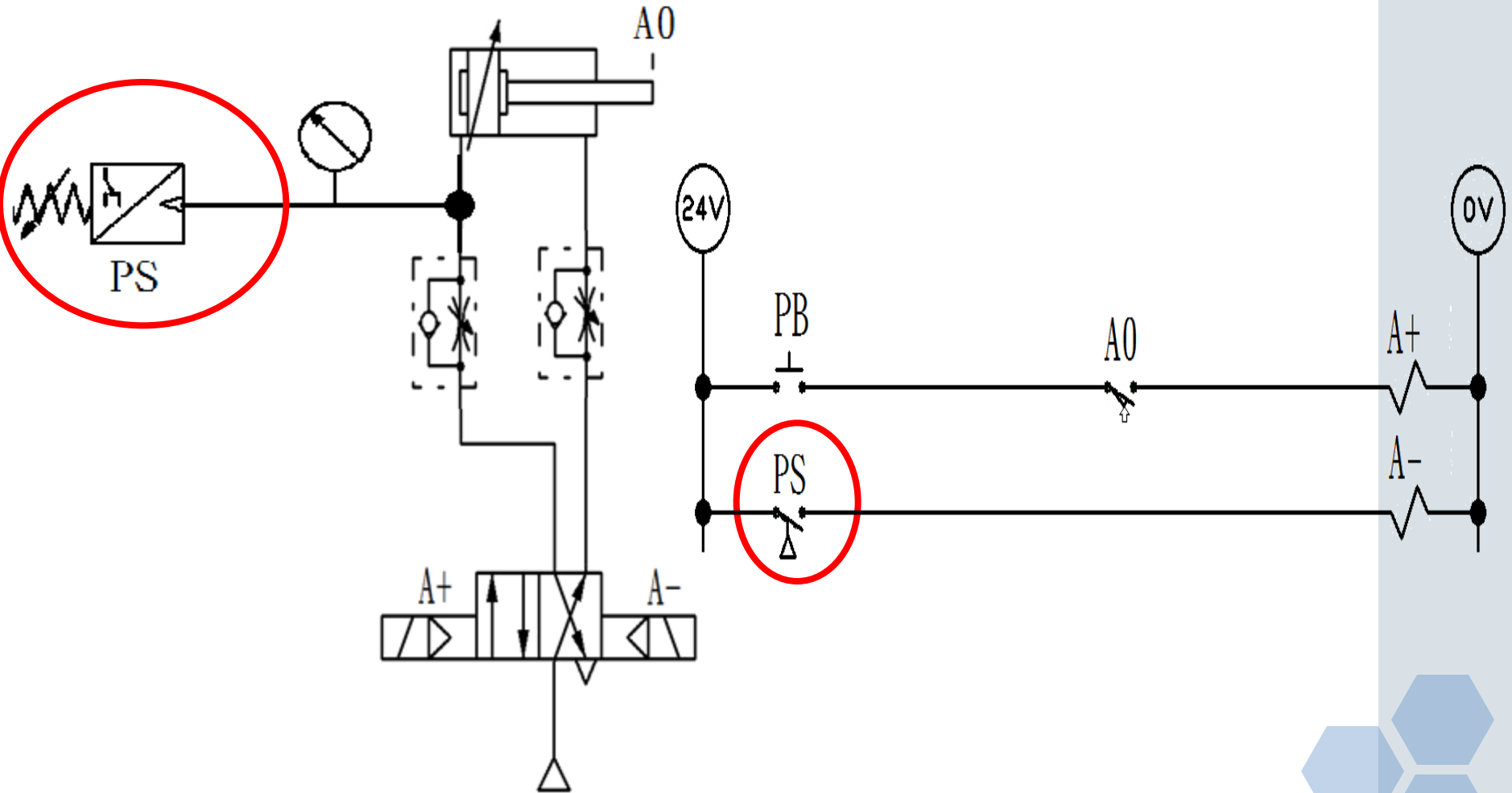



元件介紹


❖ 壓力開關

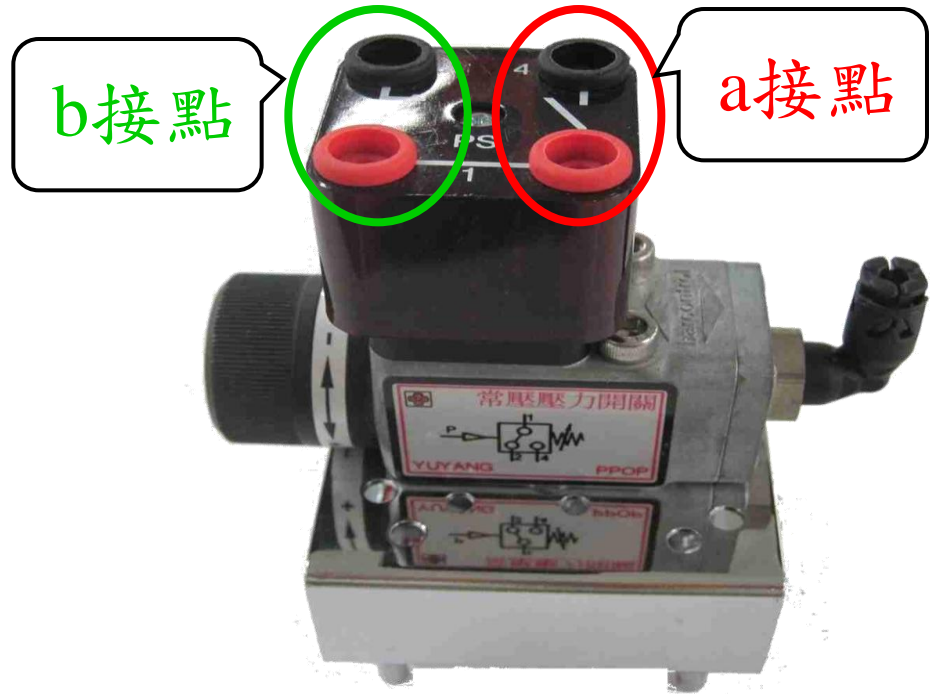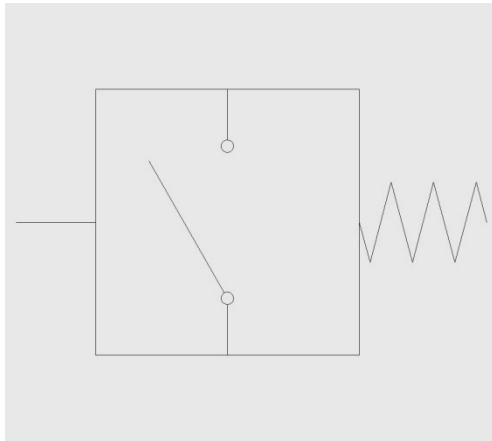

- ❖ 氣壓訊號由閥體右方之快速接頭輸入，左方有旋鈕可設定電氣接點啟閉之壓力，此閥體未含壓力表，故需另接壓力表以瞭解作動壓力是否為設定壓力。



實作時間

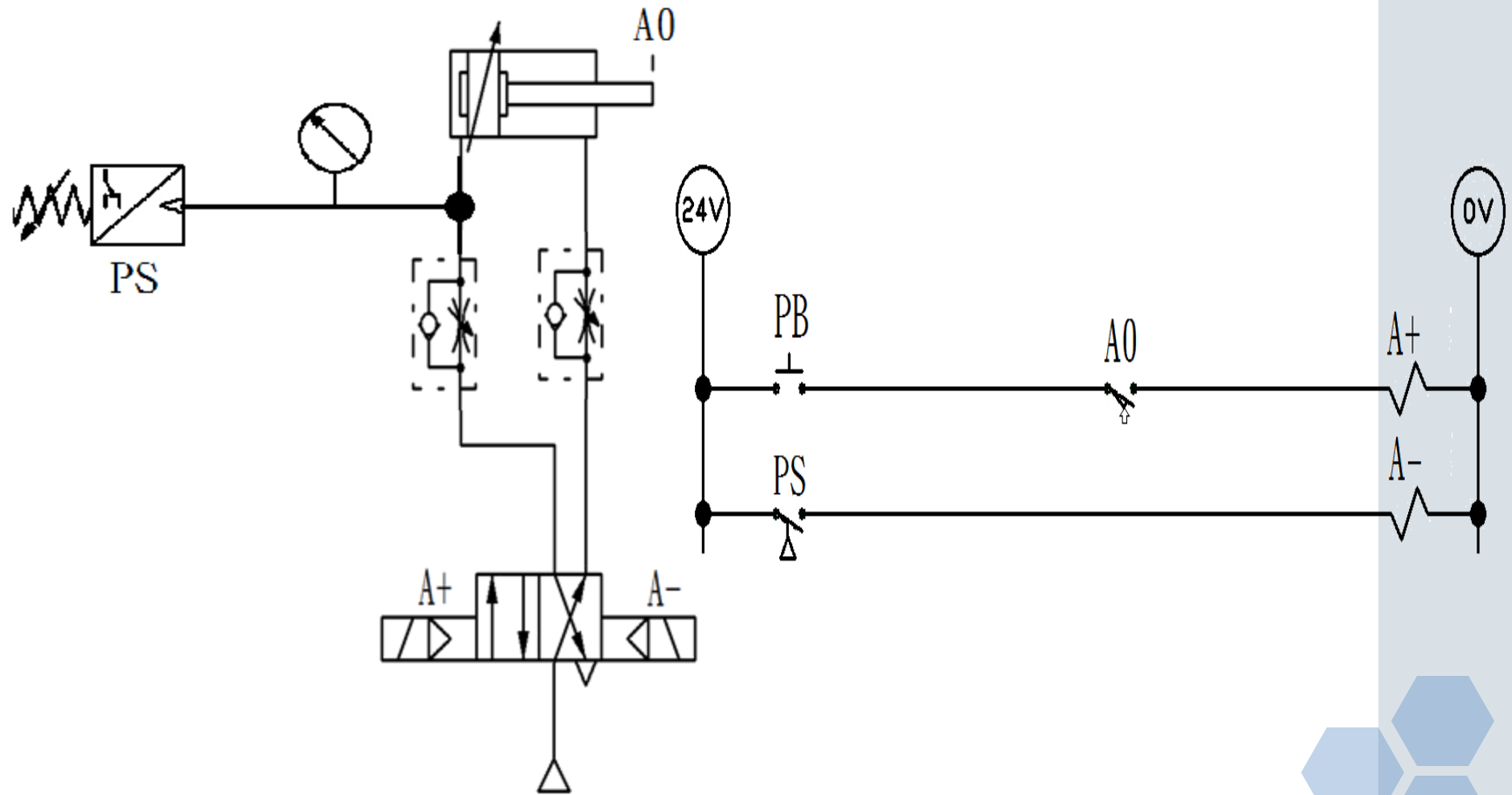




單元七

電磁控制真空壓力開關迴路





氣壓-電氣迴路圖

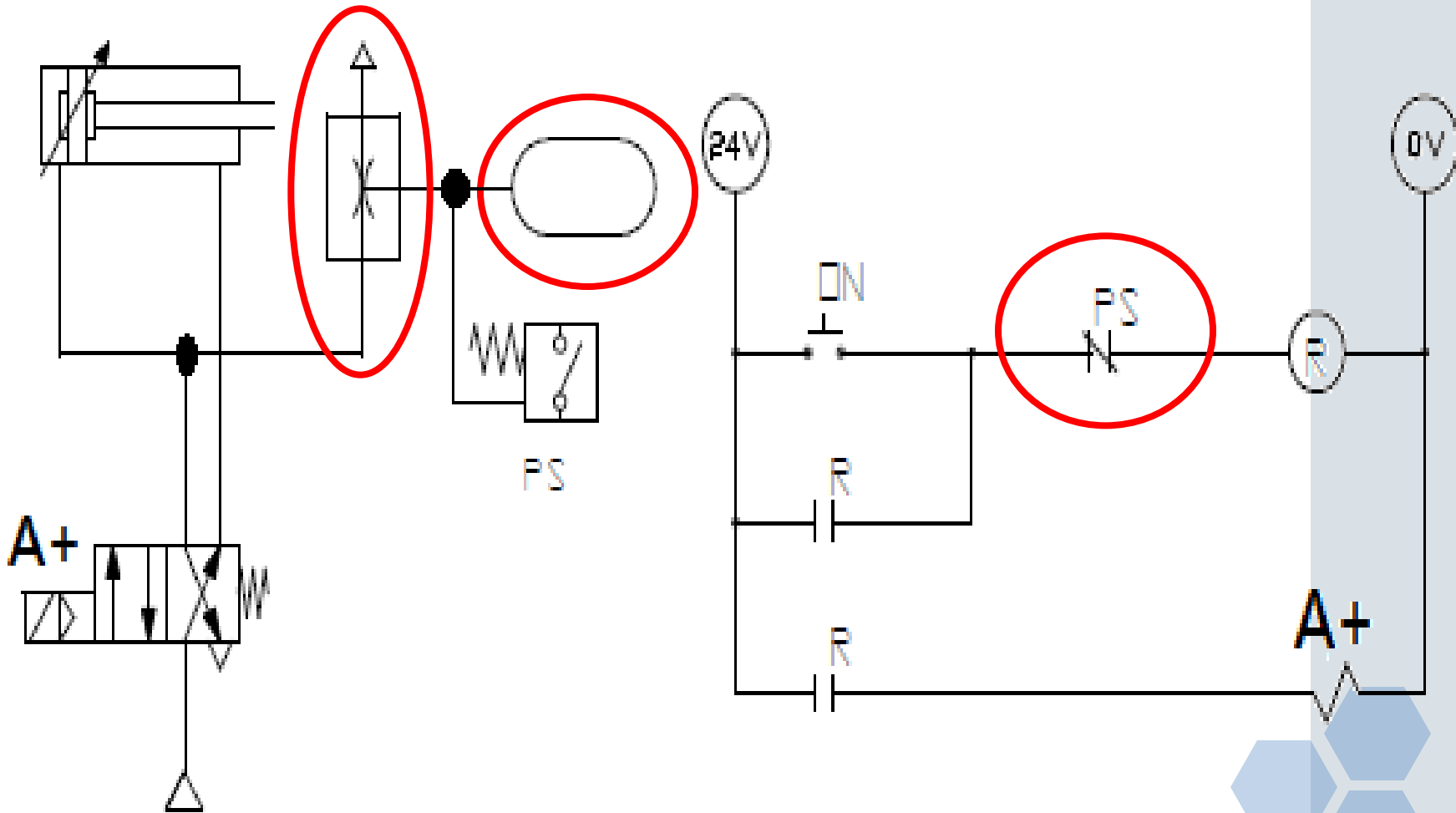




❖ 真空產生器

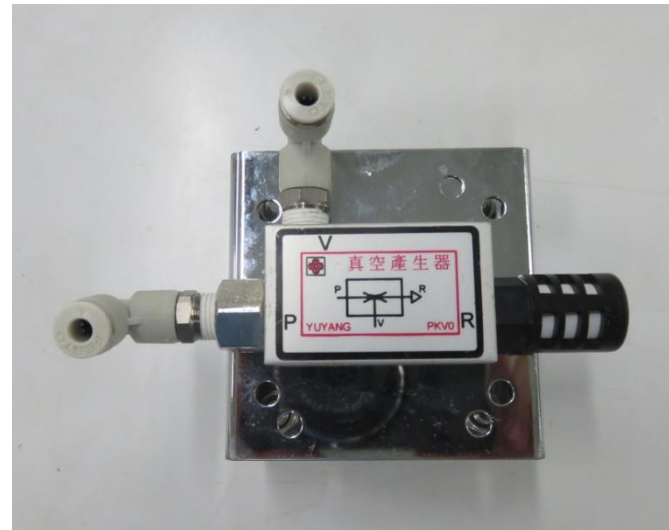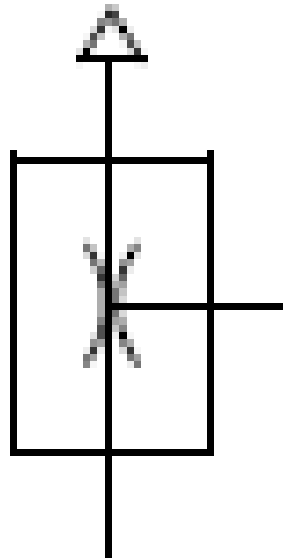

- ❖ 利用文氏管原理經由壓縮空氣來驅動，氣壓流經噴嘴時，流速增加，開口處因壓差而產生吸力。




❖ 蓄壓器

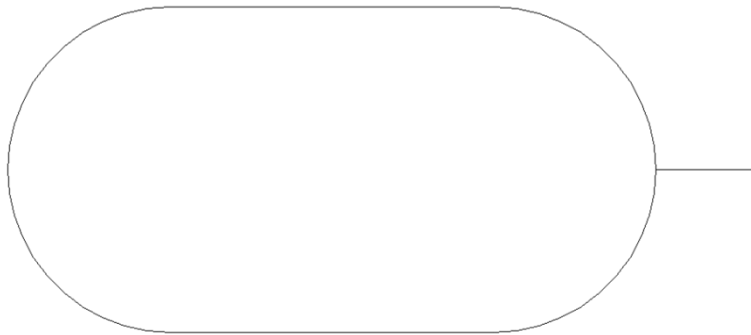

- ❖ 蓄壓器用於儲存高壓氣體，在迴路中可用於穩定迴路中之壓力，減少浪壓之影響。



實作時間

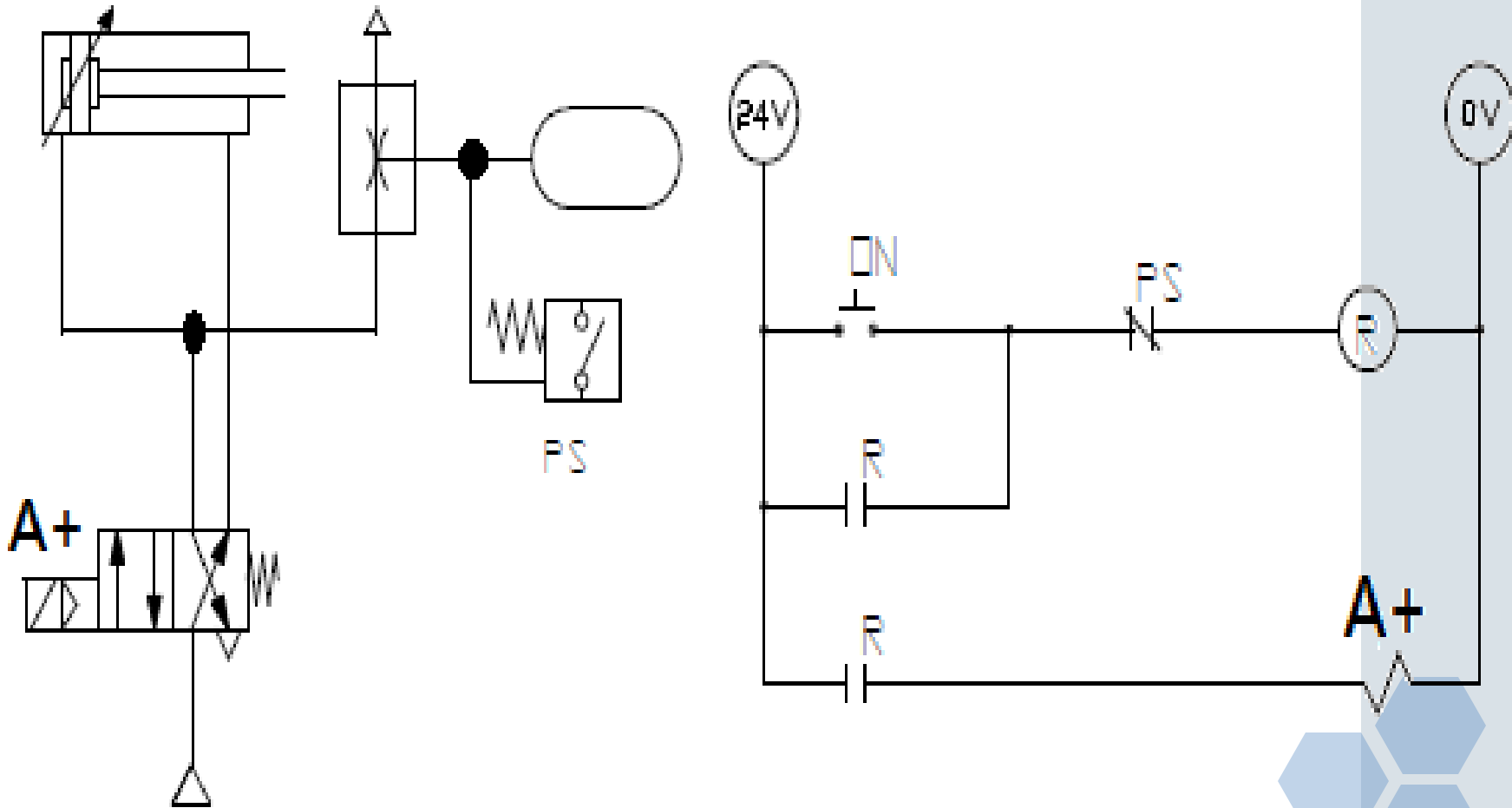

測驗4



完成此氣壓-電氣迴路




單元八


迴路設計-直覺法



氣壓-電氣迴路圖

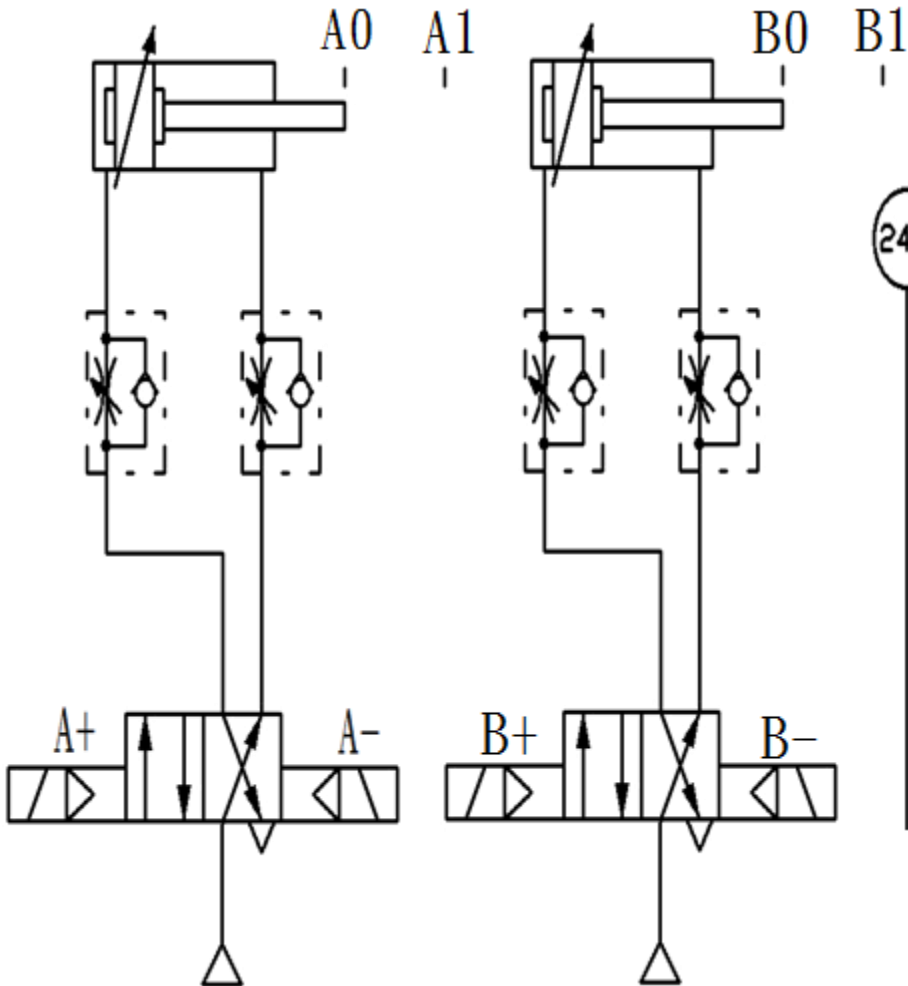


$A+B+A-B-$

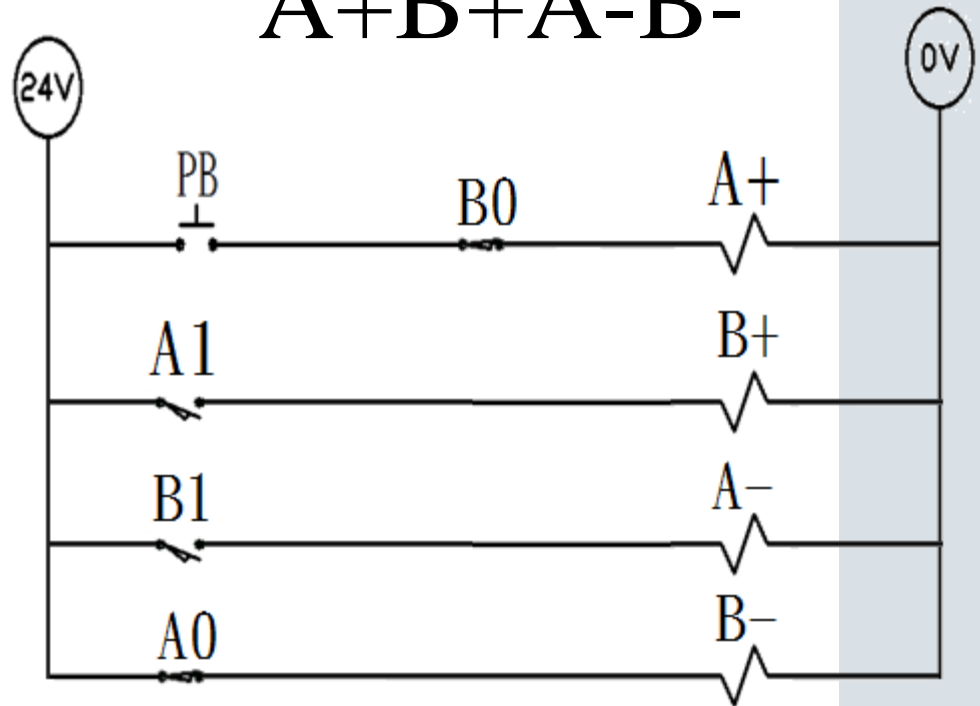




位移-時間圖 A+B+A-B-

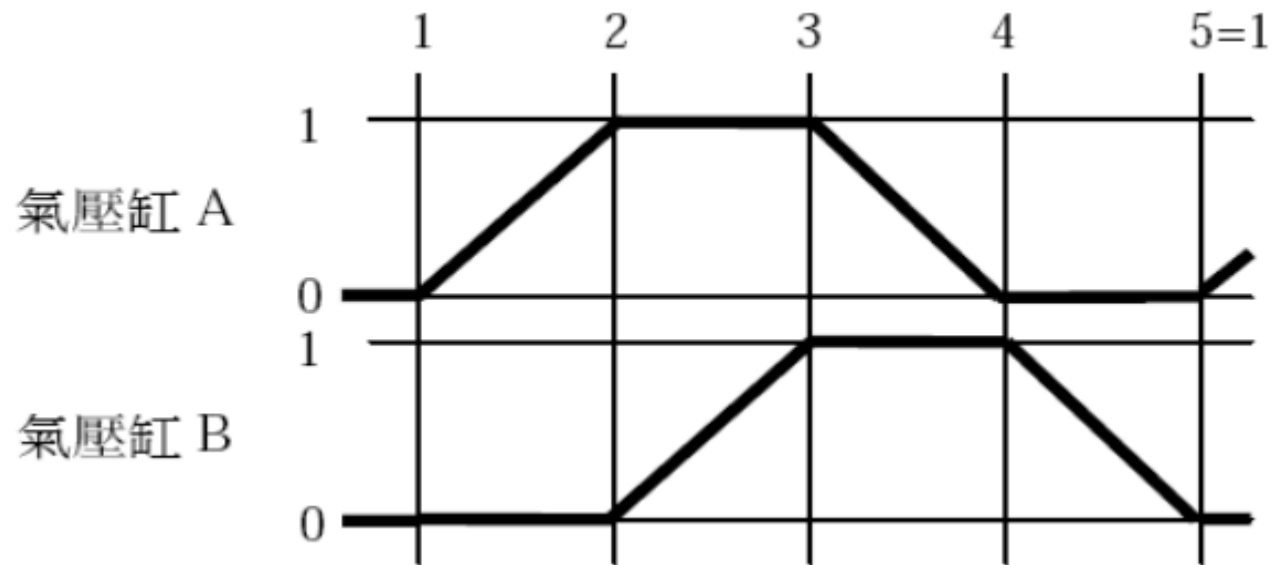




運動順序 A+B+A-B-

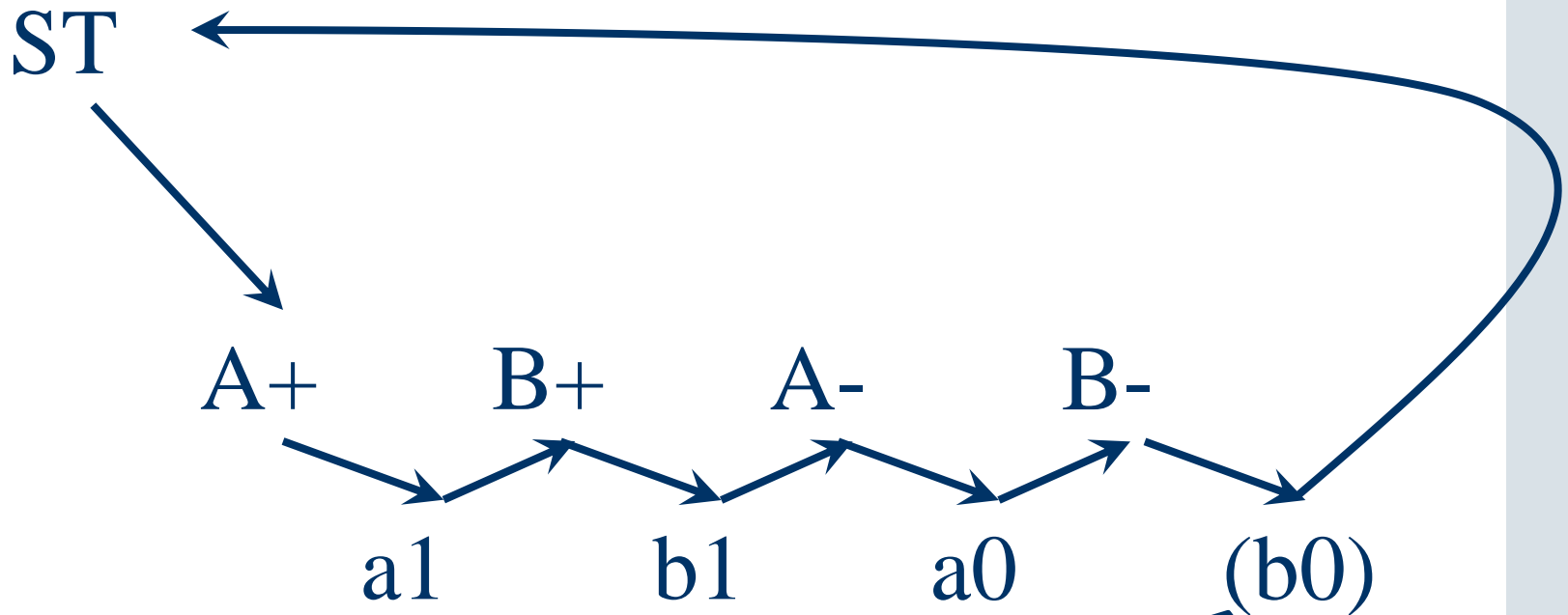


非必要，若為自動循環則必要。



實作時間

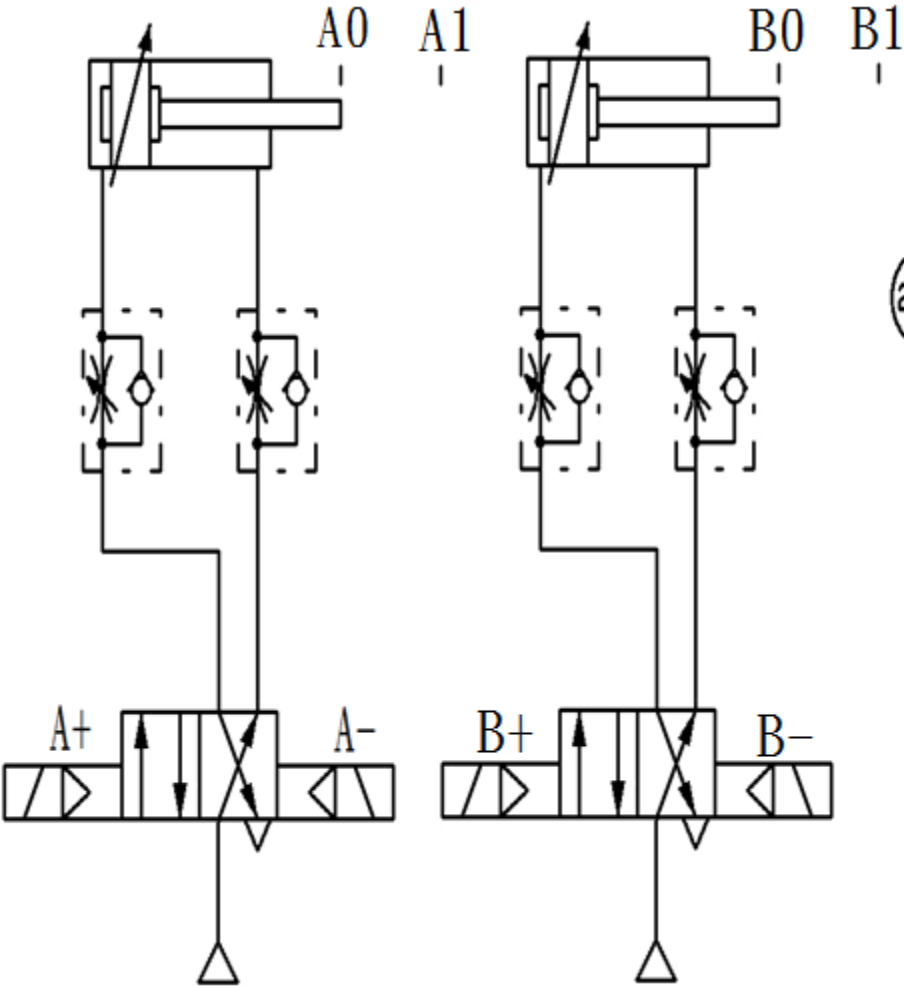

$A+B+A-B-$

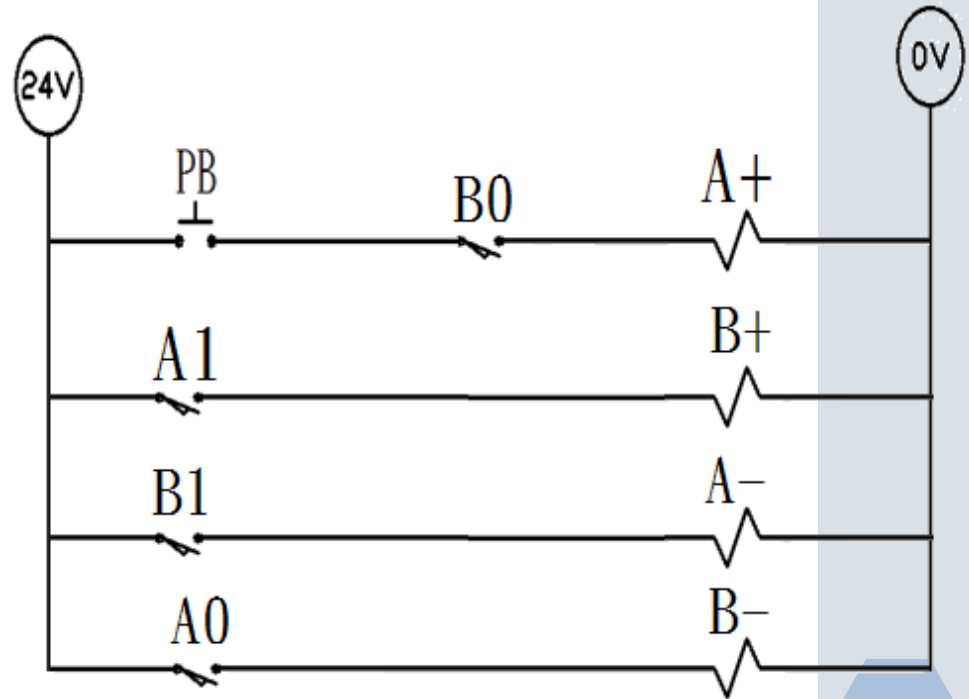




單元九

迴路設計-串級法




氣壓-電氣迴路圖

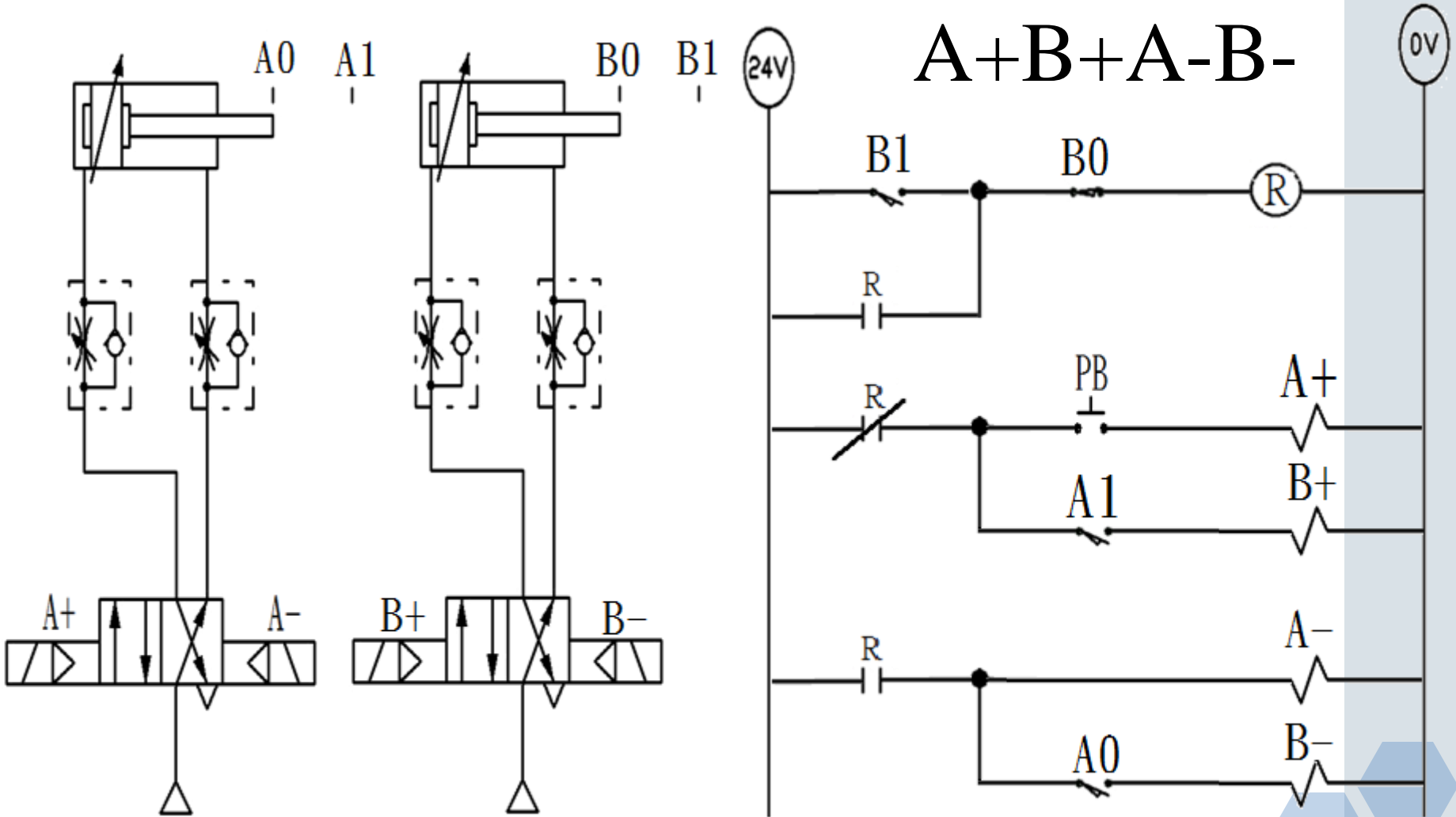




位移-時間圖 A+B+A-B-

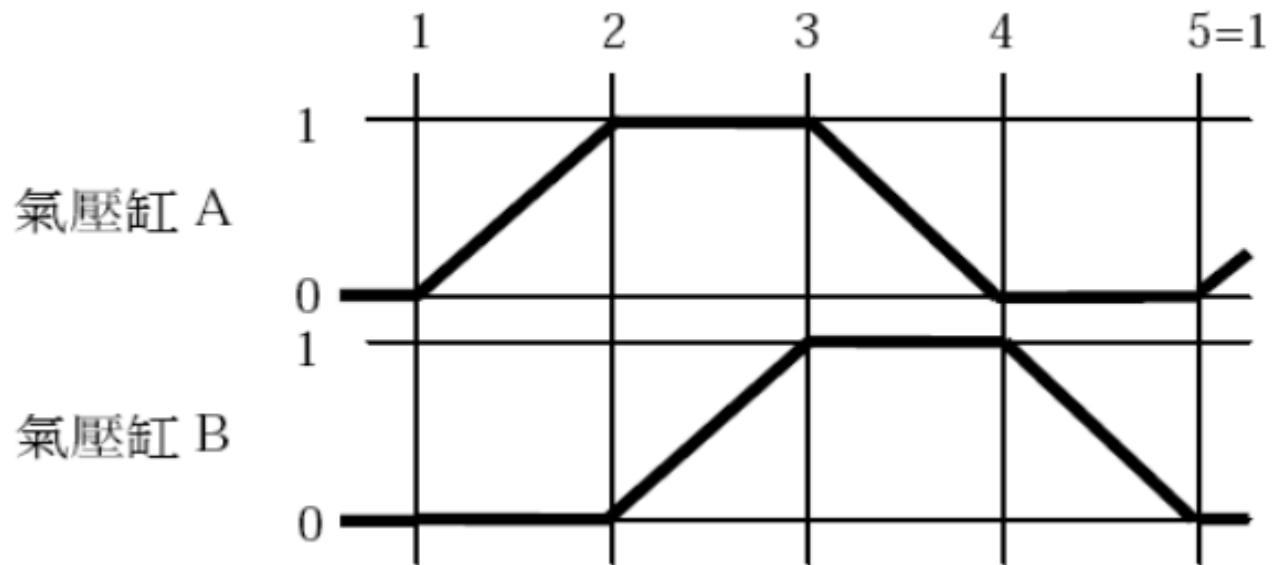





串級法電氣迴路圖

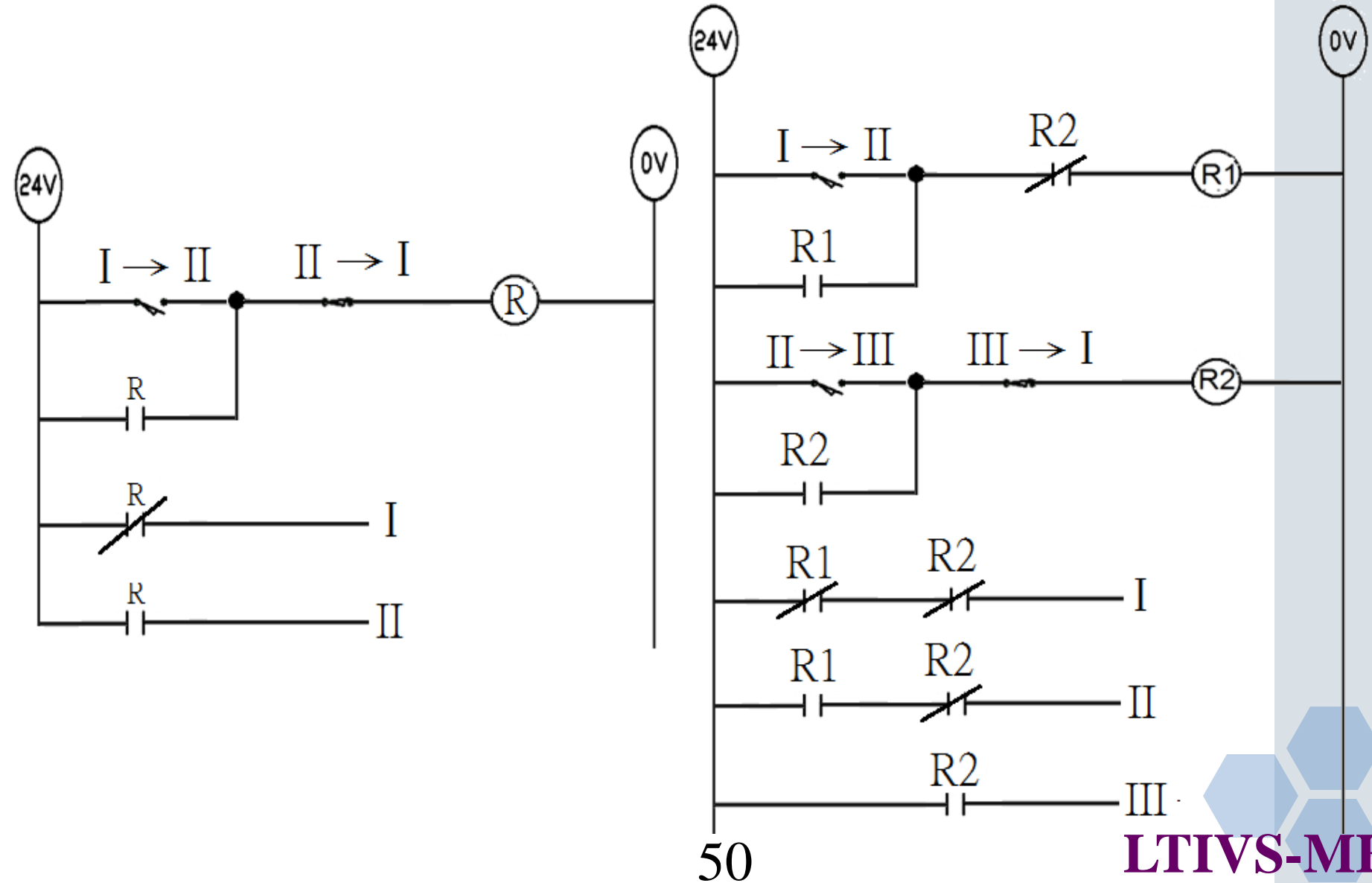



實作時間

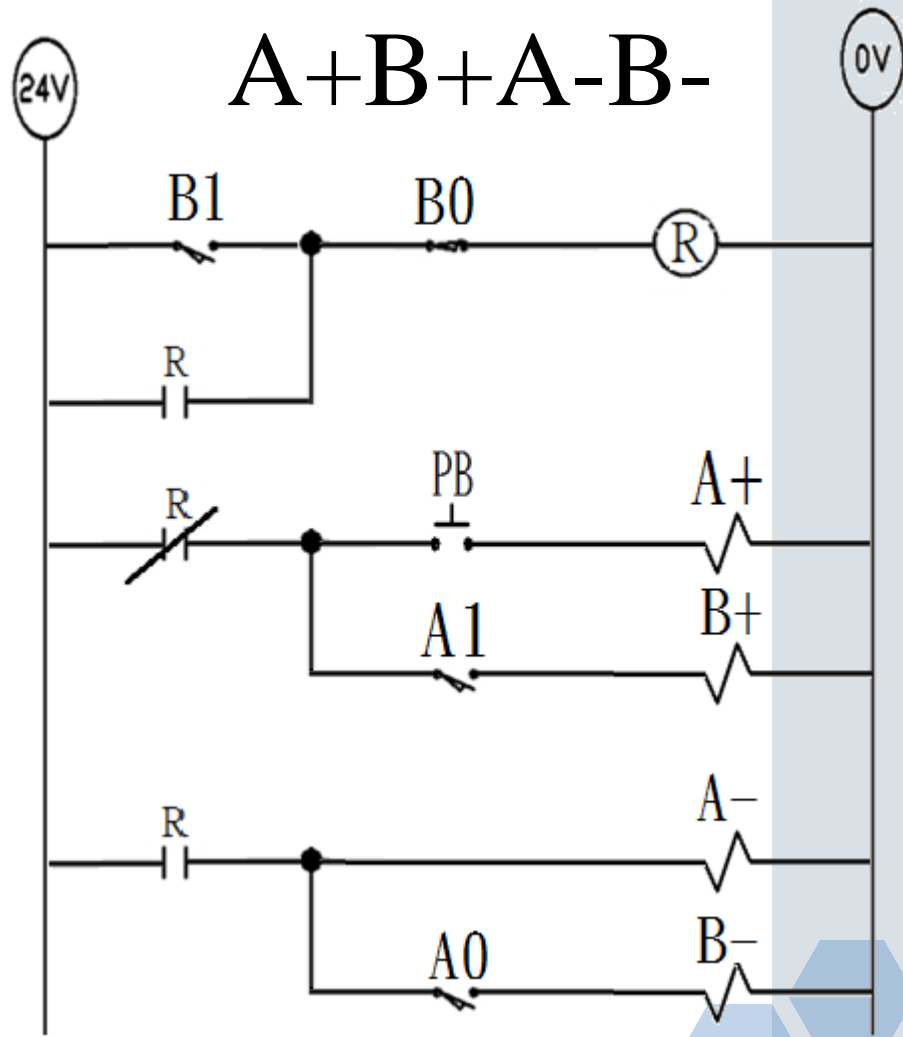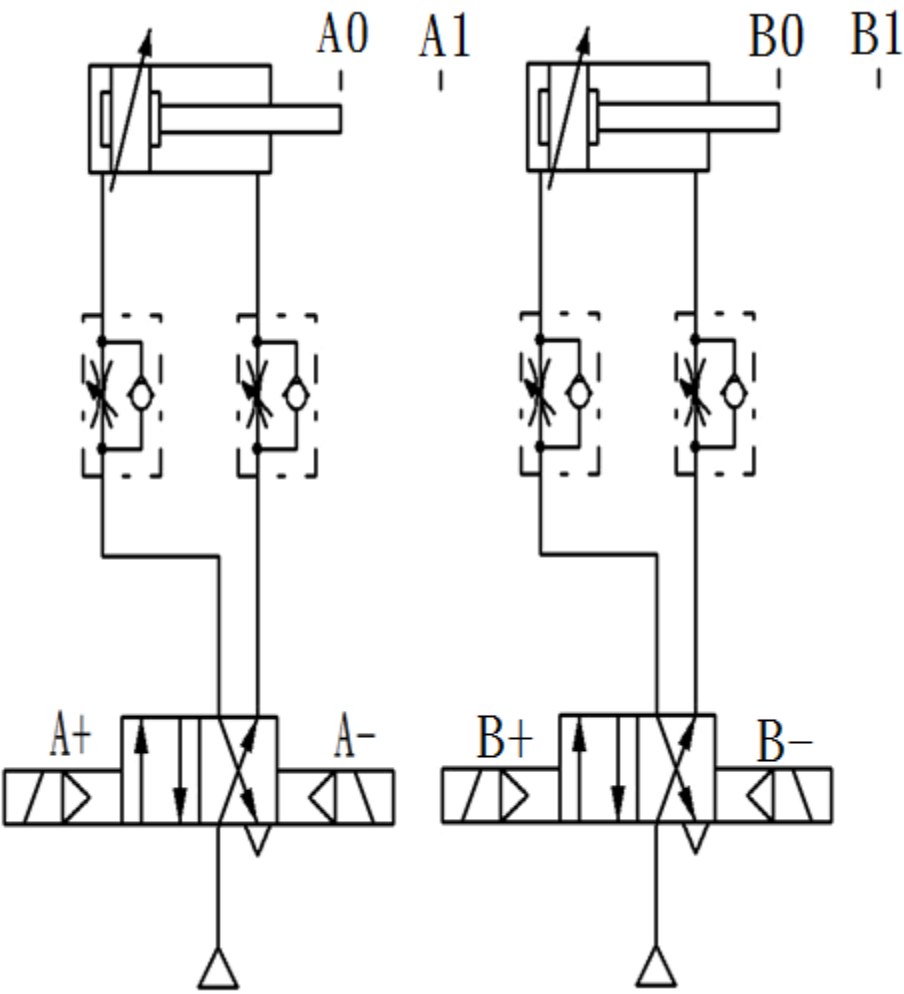

測驗5



利用串級法設計迴路

A+B+B-A-

並繪製位移-時間圖。


測驗5



利用串級法設計迴路

A+A-B+B-

並繪製位移-時間圖。

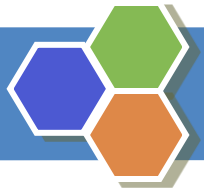

Thank for you attention

