
機械電學實習 學習單

第五章 低壓電機控制配線-5

授課老師: 黄文政 班別: 學號: 姓名:

一、實習目的:了解單相電動機之正逆轉控制

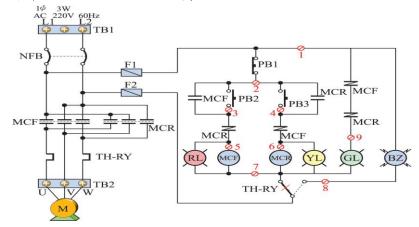

二、工作內容

Step 1:完成電路、接上 AC220V 電源,並將無熔絲開關板手往上操作。

Step 2:按下常開開關(PB2),觀察電磁開關(M1)是否激磁動作、馬達開始正轉及 紅色指示燈亮,後按下常閉開關(PB1),觀察電磁開關(M1)是否消磁復歸、 馬達停止運轉及綠色指示燈亮。

Step 3:按下常開開關(PB3),觀察電磁開關(M2)是否激磁動作、馬達開始反轉及 紅色指示燈亮,後按下常閉開關(PB1),觀察電磁開關(M2)是否消磁復歸、 馬達停止運轉及黃色指示燈亮。

Step 4:使用三用電表歐姆檔 Rx10 進行靜態測試:

- (1) 將兩測試棒分別接觸電源 R 及 T ,此時電阻應為 ∞ 。
- (2)按下常開開關,三用電表指示電阻值應為電磁線圈之電阻值。

Step 5: 撥開 TH-RY 白色測試鍵時,觀察蜂鳴器是否響起及電磁開關是否消磁,後按下 TH-RY 藍色復歸鍵,觀察 MC 消磁接點是否恢復原來狀態。

評分動作		
	接上 AC220V 電源,綠色指示燈亮。	
正常	按 PB2-ON, MCF 線圈激磁,電動機啟動並開始正轉,綠色指示燈滅、紅色指示燈亮。	
動作	按 PB1-OFF, MCF 線圈消磁,電動機停止運轉,綠色指示燈亮、紅色指示燈滅。	
	按 PB3 時,MCR 線圈激磁,電動機啟動並開始逆轉,綠色指示燈滅、黃色指示燈亮。。	
	按 PB1 時,MCR 線圈消磁,電動機停止運轉,綠色指示燈亮、黃色指示燈滅。。	
過載	撥開 TH-RY 白色測試鍵時,蜂鳴器應響起,MCF 或 MCR 消磁,電動機停止運轉。。	
動作	按下 TH-RY 藍色復歸鍵, MC 消磁接點恢復原來狀態。	
配線及	配線整齊、盤面完整度。	
安全	安全的工作方法、器具維護使用及整潔處理。	

總分	•	日期:	老師:	
総刀	•	口別・		